



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรรหัสมอร์ส พร้อมลำโพง
MORSE CODE KEYER WITH SPEAKER
CODE 938

Here is an ideal unit for radio clubs and scouting groups to practice sending and interpreting messages using the historic "Morse Code". This kit includes a speaker and tact switch.

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ไฟแหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 35 มิลลิแอมป์
- มีเก็อคโน้ตสำหรับปรับความถี่เสียงได้
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.95 x 1.08 นิ้ว

การทำงานของวงจร

เมื่อเราทำการกดสวิตช์ SW ค้างเอาไว้ แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ จะถูกส่งไปเข้าชุดกำกับความถี่ ทำให้วงจรทำงาน โดยมี TR1, TR2 ต่อเป็นวงจรกำกับความถี่แบบมัลติวีเบรเตอร์ ซึ่งความถี่ที่สร้างขึ้นมาจะขึ้นอยู่กับ VR1, R2, R3, C2 และ C3 ความถี่ดังกล่าวจะถูกส่งออกมาทางขา E ของ TR2 ไปเข้าขา B ของ TR3 เพื่อทำการขยายความถี่ให้แรงขึ้น ก่อนส่งออกไปทางลำโพงต่อไป

การประกอบวงจร

ฐานการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ใน การประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วย ตัวต้านทานและໄล์ความถูกต้องที่สูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, คากาซีสเตอร์, แบตเตอรี่, ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะ ต้องให้ขั้วที่ผิดน่วงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากาหากลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคุ้มครองการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ชี้งี้บัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความนิ่นไก่ตัวเรื่อง แต่หากได้ใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณตัวหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับลักษณะพิมพ์ได้

การทดสอบ

ทำการจ่ายไฟตรงขนาด 9 โวลต์ ต่อเข้าวงจร จากนั้นทำการกดสวิตช์ SW ค้างเอาไว้ เรายังได้ยินเสียงออกมายกลำโพงพร้อมกับ LED ติดสว่าง ทดลองปรับเก็อคโน้ต VR1 ความถี่ของเสียงที่ออกมายจะเปลี่ยนแปลงตามการปรับ ถ้าเป็นไปตามนี้ แสดงว่า วงจรพร้อมใช้งาน และ

MORSE CODE KEYER WITH SPEAKER

วงจรรหัสมอร์ส พร้อมลำโพง

CODE 938

LEVEL 1

Here is an ideal unit for radio clubs and scouting groups to practice sending and interpreting messages using the historic "Morse Code". This kit includes a speaker and tact switch.

Technical data

- Power supply : 9VDC.
- Electric current consumption : 35mA (max.)
- Adjust sound frequency with trimmer potentiometer.
- IC board dimension : 1.95 in x 1.08 in.

How does it work

When press switch SW firmly, voltage from power supply source will be sent to a frequency generator set. The circuit will start working from TR1 and TR2 are being assembled in the form of multi-vibrator frequency circuit. The generated frequency depends upon VR1, R2, R3, C2 and C3. The said frequency will be sent out from the emitter of TR2 to the base of TR3 for amplifying a stronger frequency prior to sending out to the speaker.

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Supply voltage of 9VDC to the circuit, and then firmly press the switch SW. Sound from the speaker and brightly lit LEDs are noticed. Trying to adjust the trimmer potentiometer VR1, noise level frequency will be varied according to the adjustment. Those results will show that the circuit is workable.

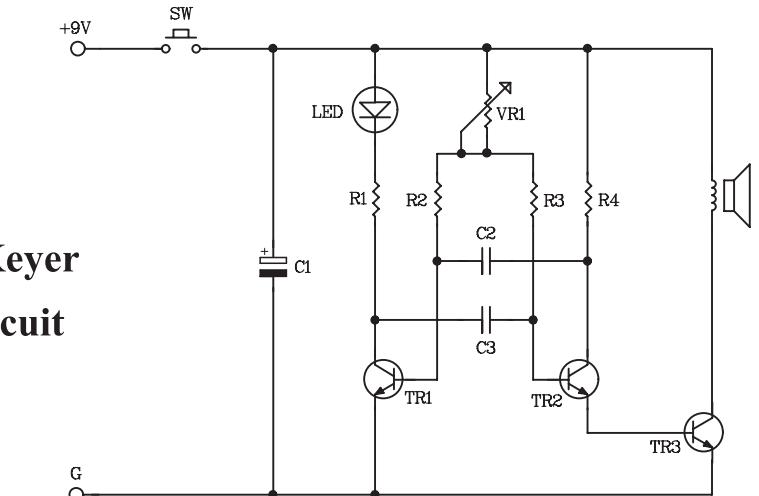


Figure 1.
**The Morse Code Keyer
With Speaker Circuit**

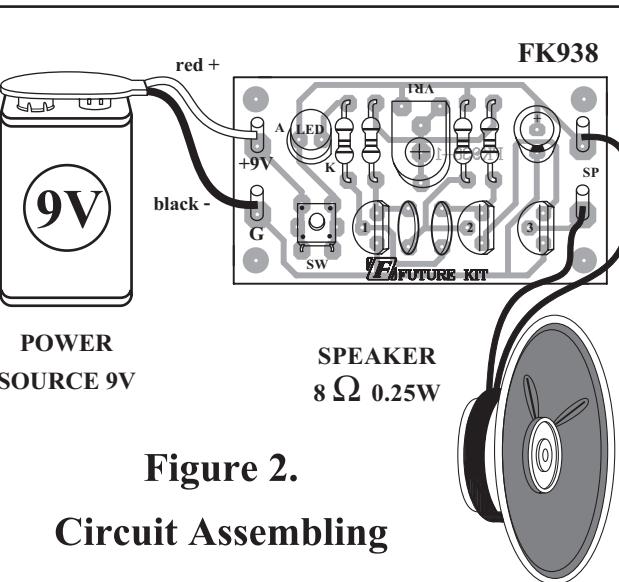


Figure 2.
Circuit Assembling

Table of the Morse Code Letters and Numerals.
ตารางที่ 1 แสดงรหัสมอร์สของแต่ละตัวอักษร

Character	Code	Character	Code	Character	Code
A	- .	M	- -	Y	- - -
B	- ...	N	- .	Z	- - ..
C	- - .	O	- - -	0	- - - -
D	- ..	P	- - .	1	- - - -
E	.	Q	- - - .	2	.. - -
F	- - .	R	- - .	3	... - -
G	- - .	S	...	4 -
H	T	-	5
I	..	U	.. -	6	-
J	- - -	V	... -	7	- - ...
K	- - .	W	- - -	8	- - - -
L	- ..	X	- - - .	9	- - - -

Morse code: A system for sending messages, using combinations of long and short sound or flashes of light to represent letters of the alphabet and numbers.

หมายเหตุ: จากตารางที่ 1 ตรงของรหัสมอร์ส สักขั้นตอนที่เป็นจุด จะแทนเสียงดิบหรือเสียงสั้น ส่วนสักขั้นตอนที่เป็นเส้น จะแทนเสียงคล้ายเสียงยาว

NO.1

NOTE:

FUTURE BOX FB17 is suitable for this kit.

Figure 3. Installing the components

