



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรนี้เป็นวงจรสร้างเสียงไซเรนขนาดเล็ก ซึ่งมีเสียงไซเรนถึง 6 แบบด้วยกัน ทำให้สามารถเลือกเสียงได้ตามความต้องการของเราวงจนนี้หมายความว่าจะสามารถเลือกเสียงไซเรนที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ ที่จะนำไปใช้กับของเล่นหรือของอื่นที่ใช้เสียงไซเรนที่มีความดังไม่มากนัก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3-6 โวลต์ดีชี
- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์ ที่ 3 โวลต์ดีชี
- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 75 มิลลิแอมป์ ที่ 3 โวลต์ดีชี
- มีเสียงไซเรนให้เลือก 6 แบบ
- สามารถปรับโทนเสียงของไซเรนได้
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.53 x 1.99 นิ้ว

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวแทนทางและໄ่ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไดโอด คากาชิสเตอร์แบบบีเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์ตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับหัวแล้ว จะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคุ้นหับ และการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณตะกั่วหรือลวดขัดตะกั่ว เพื่อบังกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบและการใช้งาน

เมื่อประกอบวงจรเสร็จ ทำการปรับ VR100K ไว้ที่ตำแหน่งกลาง จ่ายไฟตรงขนาด 3 โวลต์ เนื่องจาก กดสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่ง ค้างเอาไว้ เราจะได้ยินเสียงดังอ่อนมาทางลำโพง เมื่อปล่อยสวิตช์เสียงก็จะหยุด ทดลองกดสวิตช์ที่เหลือ เราจะได้ยินเสียงที่ต่างกันออกไป แสดงว่า วงจรใช้งานได้

VR100K ทำหน้าที่ปรับโทนเสียงของไซเรน

ไซเรน 6 เสียง 6 สวิตช์ SIREN 6 SOUNDS AND 6 SWITCH CODE 280 LEVEL 1

This circuit is created the small siren sound which contain 6 differences sound. User can be selected the type of siren sound as satisfied. It is suitable for toy or other noiselessly siren circuit.

Technical Specifications

- Power supply : 3-6VDC.
- Consumption : 5mA. (standby), 75mA. (working) @ 3VDC.
- There are 6 siren sounds available.
- The siren tone can be adjusted.
- PCB dimensions : 1.53 x 1.99 in.

Circuit Assembling

External connecting and fitting are shown in Figure 2. It is recommended to start assemble with a lowest component for beautifulness and easy assembly. Firstly, diodes, then resistors, electrolytic capacitors, transistors and sequence from the lowest to the highest. Be cautious during assembly, before fitting any devices be assure that the PCB poles and components are matched. Otherwise, wrong fitting will cause PCB or devices damaged. Soldering iron should not exceed 40W., and soldering lead with a tin and lead ratio of 60/40 together with a joint solution inside. Recheck the assembled circuit for your own assurance. Better use a lead sucker or a lead wire absorber in case of misplacing component to protect PCB from damaged.

Testing and Using

When the assembly is completed, set VR100K in to the middle, then supply 3VDC to the circuit. Speaker will work when press and hold one of the switch, and when release the switch speaker will stop working. Try on the other switches, so you will hear differences sound, that's mean circuit is work.

VR100K work as a tone adjusted.


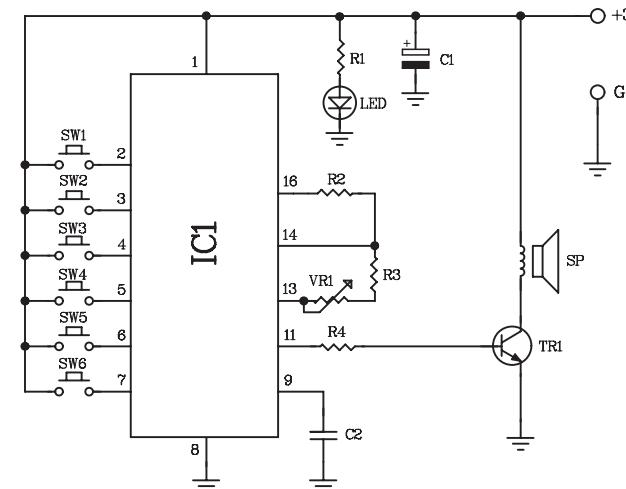


Figure 1.


Siren 6 Sounds and 6 Switch Circuit

Figure 2. Circuit Assembling

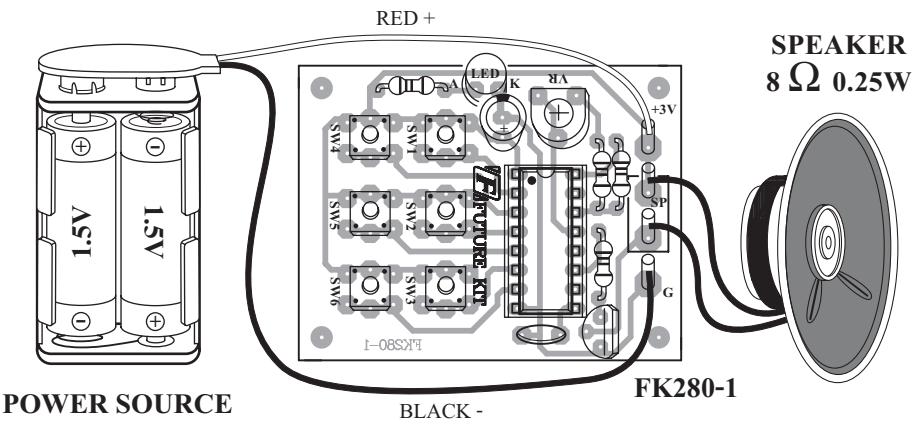

NO.1

Figure 3. Components Installing

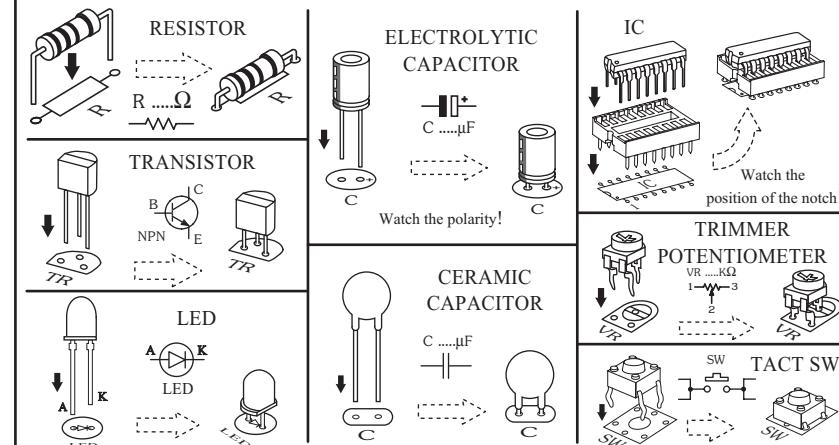

NOTE: FUTURE BOX FB28 is suitable for this kit.