



# FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรอินเตอร์คอม เป็นอุปกรณ์สื่อสารขนาดย่อมชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมากในอาคารบ้านเรือนที่ติดต่อกันระหว่างแต่ละห้องหรือแต่ละชั้น ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลต์ดีซี
- กินกระแสประมาณ 28mA@12V (สแตนบาย) และ 160mA @12V (ขณะทำงาน)
- มีสวิตช์เลือกที่จะฟังหรือพูด
- สามารถรับความดังของเสียงได้
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.46 x 1.99 นิ้ว

#### การทำงานของวงจร

เมื่อเราเลือนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง A ลำโพง SP1 จะทำหน้าที่เป็นไมโครโฟน เมื่อเราพูดที่ SP1 สัญญาณเสียงที่ SP1 จะส่งผ่าน R1 ผ่าน C1 มาเข้าขา B ของ TR1 และตัว TR1 จะทำการขยายสัญญาณให้แรงขึ้น สัญญาณที่ถูกขยายแล้วจะส่งผ่าน C2 ผ่าน VR1 เพื่อทำการปรับระดับเสียงแล้วส่งเข้าขา 3 ของ IC1 เพื่อทำการขยายสัญญาณให้แรงขึ้นอีกรั้ง สัญญาณที่ถูกขยายจะส่งผ่าน C9 ผ่านสวิตช์เลือนมาเข้าที่ลำโพง SP2 ทำให้ SP2 ดัง หากเราเลือนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง B ลำโพง SP2 จะทำหน้าที่เป็นไมโครโฟน SP1 จะทำหน้าที่เป็นลำโพงรับเสียงแทน

#### การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจาก ICโดยตามด้วยตัวต้านทานและໄล์ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, คานาไซส์เตอร์แบบอลีกพรอร์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้เข้าที่แน่นงบพกตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับข้างแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บบัดกรีที่มีอัตราส่วนของเดบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีนำ้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกรั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเรอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่คุณตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลักษณะพิมพ์ได้

#### การทดสอบ

เมื่อประกอบเสร็จให้เลือนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง A ทดลองพูดที่ลำโพง SP1 เราจะได้ยินเสียงที่ SP2 หากไม่ได้ยินเสียง ให้ทดลองรีบ VR1 ไปทางขวาเมื่อ เมื่อได้ยินเสียงขัดเจน ทดลองเลือนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง B และทดลองพูดที่ SP2 เราจะได้ยินเสียงที่ SP1 วงจรนี้สามารถใช้ไฟได้ตั้งแต่ 6-12 โวลต์ ถ้าใช้ติดต่อภายนอกนานาชุดจ่ายไฟควรใช้แดกเพลเยอร์จากหม้อแปลงหรือวงจรไฟฟ้าเรอร์ชัพพลาย รหัส FK-FA801 ได้

## DUAL STATION INTERCOM

วงจรอินเตอร์คอม

CODE 313

LEVEL 1

Here is a simple 2 station intercom for domestic and office use. It is supplied with two speakers and hook-up wire for room to room communication.

#### Technical data

- Power supply : 6 to 12VDC.
- Electric current consumption :

  - 28mA max.(stand by) @ 12VDC.
  - 160mA max.(working) @ 12VDC.

- Adjustable sound level by trimmer potentiometer.
- Select station by push switch.
- IC-board dimension : 2.46 in x 1.99 in.

#### How does to work

Turn the switch to "A" position, SP1 loudspeaker will function as a microphone which will transmitting voice through R1 to C1 and TR1. TR1 will amplify the frequency and transmits through C2 to VR1 for volume adjustment then the sound signal will pass through C1to the loudspeaker SP2 but when the switch is turned to "B" position SP2 will act as microphone and SP1 will function as loudspeaker.

#### Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig. 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

**NOTE:**  
FUTURE BOX FB04 is suitable for this kit.

Figure 1. The Dual Station Intercom Circuit

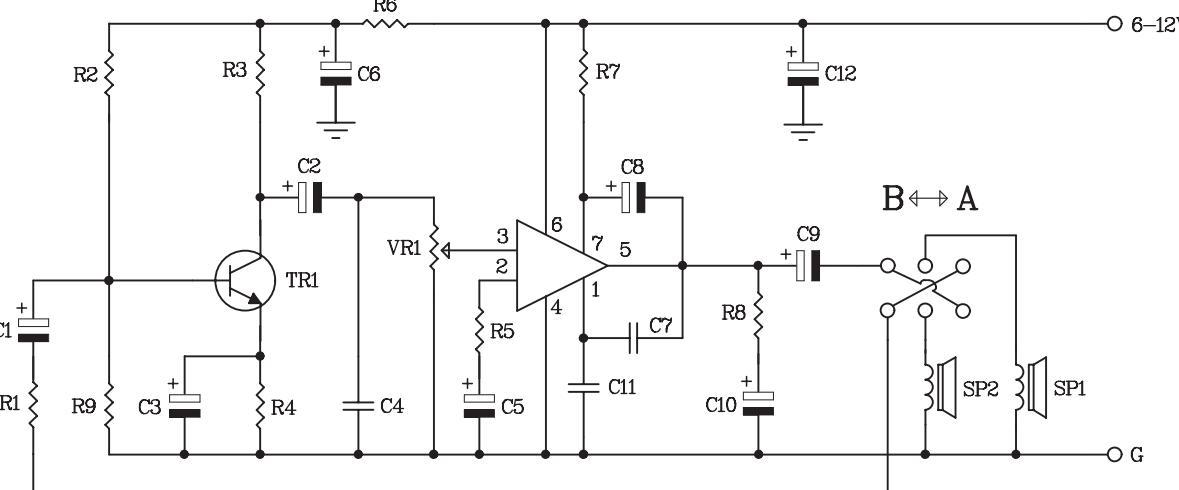


Figure 2. Circuit Assembling


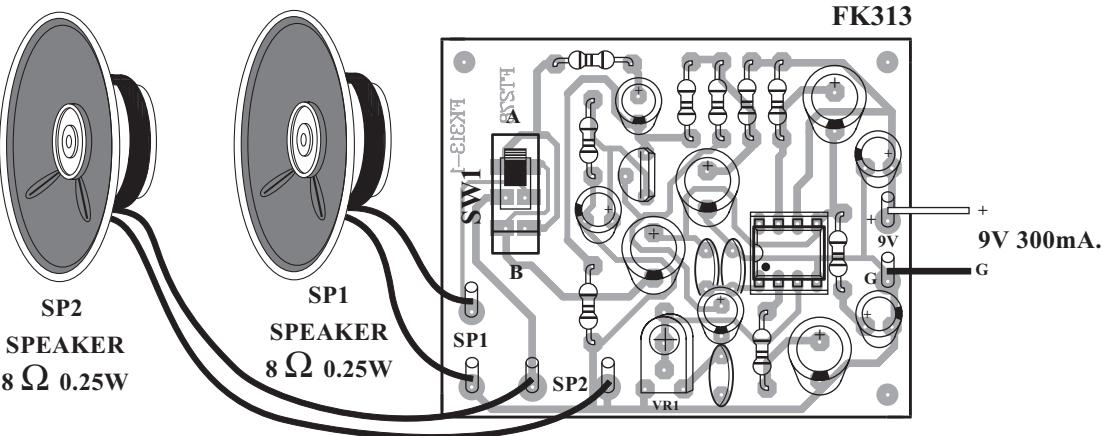


Figure 3. Installing the components

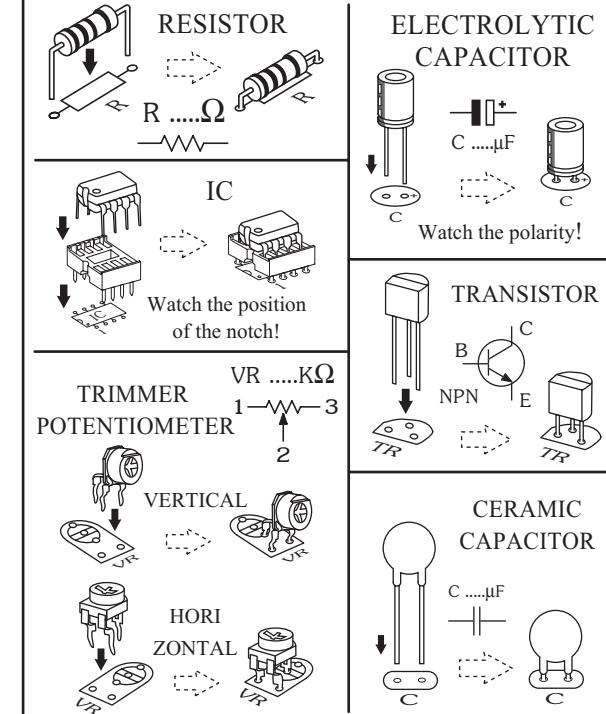

NO.1