



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรขยายเสียงชุดนี้ สามารถจะนำไปขยายเสียงจากชาร์ดอินบานด์ เทป คาสเซ็ต วิทยุปกติ หรือยนต์ ซึ่งมีกำลังวัตต์ 15-15 วัตต์ วงจรนี้ได้ออกแบนมา เพื่อใช้ในการยอนต์ได้ หรือนำไปใช้ในบ้านก็ได้ ดังนั้นจึงออกแบบมาให้ใช้ไฟเพียง 12 โวลท์ โดยถูกติดตั้งในบ้านก็จะอะแดปเตอร์ 12 โวลท์ 2 แอมป์ มาต่อ สายไฟให้ห่วงจรแทนได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี, ใช้กระแสมากกว่า 2 แอมป์
 - ให้กำลังอาทพุทสูงสุด 15 WPMPO ต่อหาง ที่ 4 โอม
 - อัตราสวาน S/N : 80 dBA., THD : 0.1% ที่ 1 วัตต์ 4 โอม
 - ความไวทางด้านอินพุท : 150 มิลลิโวลท์/ 200 กิโลโอม
 - ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 15-50 กิโลเฮิรต ที่ -3 ดีบี
 - อัตราการขยายสูงสุด ประมาณ 30 ดีบี
 - มีตัวป้องกันการเสียดวงจากการด้านอาทพุทและเมื่อไฟดับเกิน
 - ขนาดแผนกวงจรพิมพ์ : 4.76 x 1.89 นิ้ว

การทำงานของวงจร

เนื่องจากด้านข่ายและด้านขวา การทำงานเหมือนกันจึงขออธิบายการ
ทำงานรวมๆ ด้านเดียวเท่านั้น บุสต่อรับแม่ปั๊มน้ำใช้อิโซชีเพาเวอร์แม่ปั๊
ซึ่งมีภาคขยายสองชุดอยู่ในตัวเดียวกัน แต่ละชุดให้กำลังขยาย ประมาณ 8 วัตต
ดำเนินมาต่อแบบบริจจ์ได้กำลังขยายประมาณ 15-16 วัตต ที่เดียว
สัญญาณอินพุกจะผ่านโอลด์สัญญาณไปที่ R1 และ VR1 เป็นตัวปรับ
สัญญาณไฟเหมาะสมกับอินพุก โดยมี C1 ทำหน้าที่ตัดสัญญาณรบกวน C5 จะ
ทำหน้าที่คัปปูลิ่งสัญญาณขาไอโซชีชา 1 ซึ่งเป็นขยายชุดแรก ต่อวงจรแบบอนอน
อินเวอร์ติ้งผ่าน C8 ลงกราวด์และ C6 กับ R2 เป็นตัวรับสัญญาณจากชุดที่
หนึ่งและเอาท์พุทของชุดแรกจะออกทางขา 10 เอาท์พุทชุดที่ 2 จะออกทางขา 8
ซึ่งทั้งสองขาจะตอบกับถีโพงดรอปไป มีข้อสังเกตควรระวังจารชุดนี้จะต่อแบบบริจ
ดังนั้นห้ามต่อลำโพงลงกราวด์โดยเด็ดขาด

การประเมินงบประมาณ

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกสุดท้ายในรูปที่ 2 ในการประกลบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่ายโดยใช้รีเมิ่งจากตัวงานและไม่ให้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น คากาซิสเตอร์แบบอลูมิเนียมหรืออลูตและกรานิติสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้ແດงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มี อัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วยหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ค้าเร옹 แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือ漉ดชับตะกั่ว เพื่อบังกับความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ให้กดลงด้าน L ก่อนดังต่อไปนี้
ต่อสายยานจากเทปหรือขาวดอย่างเบ้าที่จุด IN L ต่อถั่วไฟเบอร์ที่จุด SP L เริง VR L ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางด้วยอุปกรณ์ที่มีหัวต่อไฟ 12 โวลต์ เบ้าวงจร และค่อยๆ เริ่งวิดสูมเทป ถ้าเริงเพียงนิดเดียวเสียงจะดังมากจนเกินไป ให้ลด VR L ลงอีก เมื่อทดสอบบนอุปกรณ์ L เสร์วิชให้พยายามทดลองที่ด้าน R แทน สำหรับไฟที่จำเป็นให้วางร ไม่ควรต่ำกว่า 2 แอมป์ ถ้าต่ำกว่านี้ขยายเสียงจะทำงานไม่เต็มที่เสียงที่ได้ก็จะไม่คิดตามไปด้วย วงจรขยายเสียงดูดน้ำสามารถใช้วงจรโทน-คอนโทรลล์สเตอริโอ FA-FK626 ได้

**ວົງຈອງຂໍາຍາຍເສື້ອງ 15+15 ວັດຕໍ່ ສເຕໂອຣີໂອ
POWER AMP BTL 15+15WATT (STEREO)
CODE 608**

The FK608 15W+15W audio amplifier utilizes two stereo ICs making this project easy and economical to build and suitable for students, technicians and hobbyists. Use it as an MP3 add-on, intercom, guitar practice amplifier with two input channels or in retro stereo projects. The on-board trimmer for volume controls may be substituted by an external potentiometer.

Technical data

- Power supply : 12 VDC / more than 2A.
 - Music power output : 2 x 15W / 4Ω
 - Signal/noise ratio : 80 dBA. (A weighted)
 - Input sensitivity : 150mV / 200k Ω
 - Frequency response : 20Hz to 20kHz (-3dB)
 - Gain : 30dB. max.
 - Total harmonic distortion (THD) : 0.1% @ 1W, 4Ω
 - Overload and short-circuit protected
 - IC-board dimension : 4.76 in x 1.89 in.

How does it work

The following explanation can be applied to both side of the circuit for all logics are the same. The IC is an IC with twin power amplifier (8 watt each) circuits in it. When these two amplifiers are bridged the max output of 16 watt (8×2 watt) can be obtained. Input signal will pass R1. VR1 adjusts the signal to suit with input. C1 eliminates distortion while C5 couplings signal to pin 1 of IC which is the 1st amplifying circuit of non-inverting amplifying type. 2nd circuit is connected by inverting type, by connecting non-inverting pin to C8 to ground. C6 and R2 are receiver from 1st circuit. 1st output will pass to pin 10, 2nd output at pin 8. Both pins are connected further with speakers. This circuit is connected by bridge type so should not connect speaker with ground.

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Testing on left side as per following:

Connecting the signal from the audio source to "IN" point and speaker at "SP" point. Adjusting VR1 to the center. Decreasing the audio source volume to zero and apply power supply 12 volts 2A to the circuit. Increasing the volume respectively. If sound is too loud, decreasing VR1. Following the above procedure for right side. Using over 2A supply to get the qualify sound. This circuit is using STEREO tone controlling FK626.

Figure 1. Power Amp. BTL 15+15 Watt (Stereo) Circuit

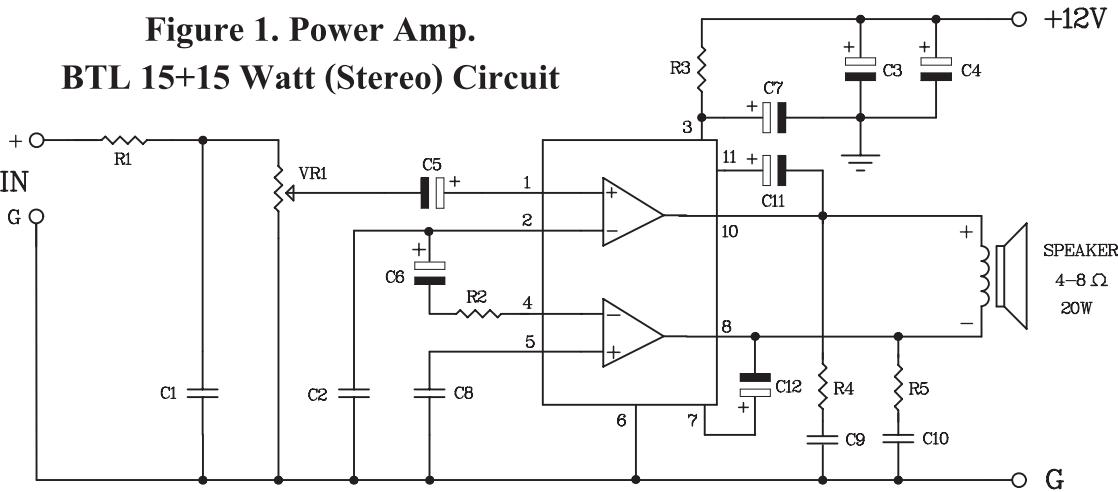


Figure 2.

Circuit Assembling

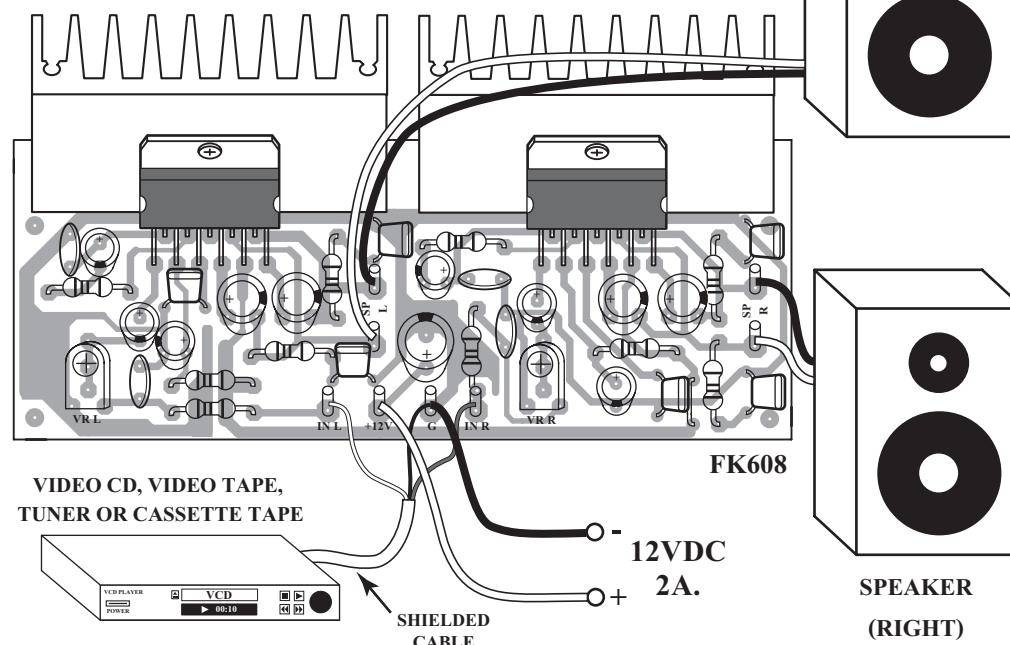


Figure 3. Installing the components

