



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

การร้องขยายเสียงสำหรับครู

POWER AMPLIFIER FOR TEACHER

CODE 617

วงจรขยายเสียงชุดนี้ เป็นวงจรขยายเสียงขนาด 15 วัตต์ ซึ่งมีวงจรโถกค่อนโถรแยบไม่รวมอยู่ด้วย จึงทำให้สะวักในการนำไปใช้งานจริง nokjan ก็ยังมีสวิตช์เลือกสัญญาณที่เขามาทางจุดอินพุตระหว่างปุ่มโกรฟนั้นแหล่งกำเนิดเสียงภายนอก วงจรนี้ใช้ไฟลั้ยงวงจร 12 โวลต์ ทำให้สะวักในการนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในรถยนต์และในบ้าน เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟบานด้า 12 โวลต์ดีซี, ใช้กรรสมากกว่า 1 แอมป์
 - ให้กำลังอาหพุทธสูงสุด 15 W_{PMPD} ต่อชั่ง ที่ 4 โอม
 - THD : 0.1% ที่ 1 วัตต์ 4 โอม
 - ขนาดแม่นวนรองรับมิค : 4.10 x 2.31 นิ้ว

การทำงานของวงจร

วงจรขยายเสียงชุดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ได้แก่ส่วนอินพุท, ส่วนโถน-ค่อนโทรรอลและส่วนขยายเสียง การทำงานจะเริ่มจากส่วนอินพุท ซึ่งจะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนของ MIC เมื่อเราทำการต่อไมโครโฟนเข้าที่จุด MIC และวิ่งไฟไปไมโครโฟน สัญญาณเสียงที่เราพูดจะไหลผ่าน C25 ไปเข้า B ของ TR3 ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรปรีไมค์ ก็จะทำการขยายสัญญาณขึ้นมาแล้วส่งออกไปทางขา C ผ่าน C22 ไปเข้า VR1 เพื่อให้แรงดันระดับสัญญาณได้ ก่อนส่งไปเข้าที่สวิตช์ SW ที่จุด MIC ส่วนที่สอง จะ LINE IN สัญญาณที่ป้อนเข้าจุดนี้จะถูกรวมสัญญาณจากสเตอริโอไฟไปเป็นโน้มโน้น แล้วส่งไปเป็นสวิตช์ SW ที่จุด LR สวิตช์ SW จะทำ การเลือกสัญญาณที่รับเข้ามามา สัญญาณที่ถูกเลือกจะถูกส่งไปเข้า TR2 ที่ทำหน้าที่เป็นบีฟเฟอร์ ก่อนส่งไปเข้าชุดควบคุมการปรับเสียงทุนแหลม สัญญาณเสียงทุนจะผ่าน R14 และออกทางขากลางของ VR2 ผ่าน R13 ไปเข้า B ของ TR1 ส่วนสัญญาณเสียงแหลมจะผ่าน C19 ออกทางขากลางของ VR3 มารวมกับเสียงรุ่มที่ขา B ของ TR1 เห็นกัน สัญญาณที่ถูกปรับแต่งแล้วจะถูกขยายโดย TR1 ก่อนส่ง เอกวางร่ายเสียงและออกจากหัวนัยน์ถูกสกรัลป์ไปเข้า VR2 และ VR3 โดยผ่าน R12 และ C16 เพื่อส่งไปทำการบูรณาและคัดหลักสัญญาณต่อไป สัญญาณที่ได้จากขา C ของ TR1 จะถูกส่งไปเข้าที่จีชิมายาเสียงที่ขา 1 โดยมี VR4 เป็นตัวลดแรงระดับเสียงที่ออกนานาหมายเลข เพื่อส่งออกไปยังลำโพงด้านหลัง

การประชุมวิชาการ

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่ายโดยให้เริ่มจากตัวฐานทันและໄດความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีชั้วากๆ เช่น คาป้าชิสเตอร์แบบบิลเล็กทรอร์ไม้แต่ละกรุณชิล์เดอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวัง ในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องใช้หัวที่যัง嫩งจริงมีพกับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากหัวไม่สอดลับกันแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการซื้อชิ้นและ การใส่อุปกรณ์นั้น ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้หัวแรงงานดามไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตะเก็บวัสดุกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะเก็บอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอนยูญาไนเตชั่นช่วยหลังจากหัวที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจตัวเราร่อง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้หัวดูดตะเก็บหัวร่องลวดซับตะเก็บ เพื่อบังกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวางจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

วงจรนี้ใช้ไฟตรงขนาด 12 โวลต์ 1 แอมป์ เพื่อนำไปเสียงวงจร การทดสอบ ริม จำกัดค่าไฟของขนาด 4-8 โวลต์ 20 วัตต์ เท่านั้นจุด SP โดยหมายความนี้คือไฟฟ้าคงกระพัน โดยเด็ดขาด จากนั้นนำมุ่งไฟกลุ่มทุกตัวไปทางช่ายน้ำสู่ แล้วทำการต่อไมโครโฟน เข้าที่จุด MIC และต่อสายขยายจากเกปหัวเรือขาวดูเหมือนเข้าที่จุด LINE IN พร้อม กับวงจรกลุ่มนี้ที่ตัวเกปหัวเรือขาวดูเหมือนที่ไว้ประมวลผลกิ่งกลาง แล้วจ่ายไฟ 12 โวลต์เข้า วงจร กดสวิตซ์ SW ไปที่ตำแหน่ง LR ค่อยๆ เร่งไว้กลุ่ม VR4 จะได้อินเสียงของ กางเข้าไฟ ปรับ VR3 ไปทางขวาที่จุดใดอินเสียงจะกลับมาระบบและปรับ VR2 ที่จุดใดอิน เสียงทุมดังออกมาก จากนั้นกดสวิตซ์ SW ไปที่ตำแหน่ง MIC มุ่งไฟกลุ่ม VR1 พร้อมกับพูดใส่ไมโครโฟนก็จะได้อินเสียงที่เราพูดออกมามากทางลำโพง เมื่อทดสอบ แล้วได้ตามที่ก่อความชำรุดและตรวจสอบพร้อมใช้งานแล้ว

The circuit diagram shows a complex audio amplifier design. It includes a microphone input stage with a push-pull configuration using transistors TR3 and TR2. The microphone signal is controlled by a switch SW. The audio signal then passes through a tone control section with bass and treble knobs (VR2 and VR3) and associated capacitors (C18, C17, C19, C16, C15, C14). The signal then enters a two-stage power amplifier stage. The first power stage consists of transistors TR1 and TR4, with biasing resistors R8, R9, and R10. The second power stage consists of transistors TR2 and TR3, with biasing resistors R11, R12, and R13. The output stage uses a push-pull configuration with transistors ZD1 and ZD2. The final output is a 15Vrms @ 4Ω BTL output. The circuit also includes a line input stage with resistors R5 and R6, and a ground connection point G.

**Figure 1. Power Amplifier
for Teacher Circuit**

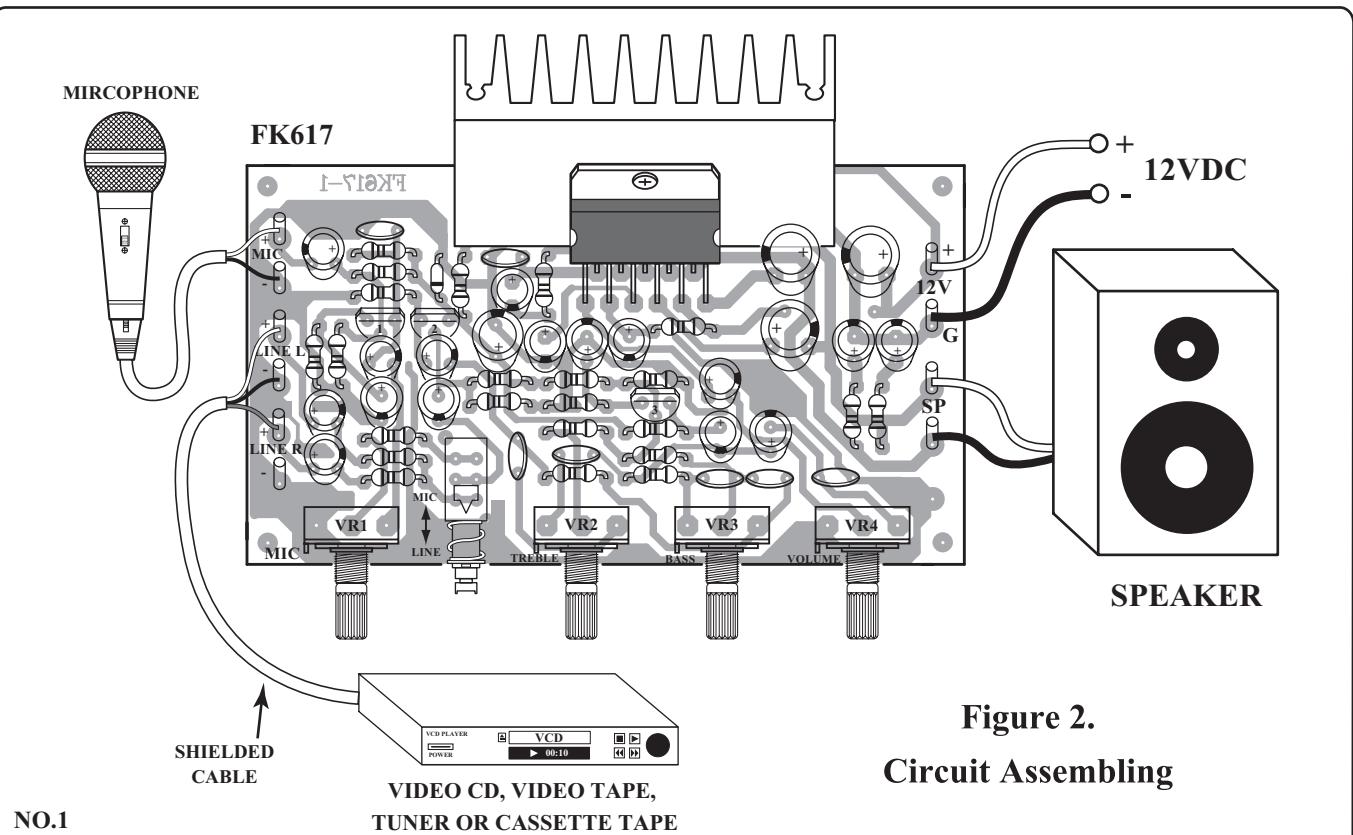


Figure 2.

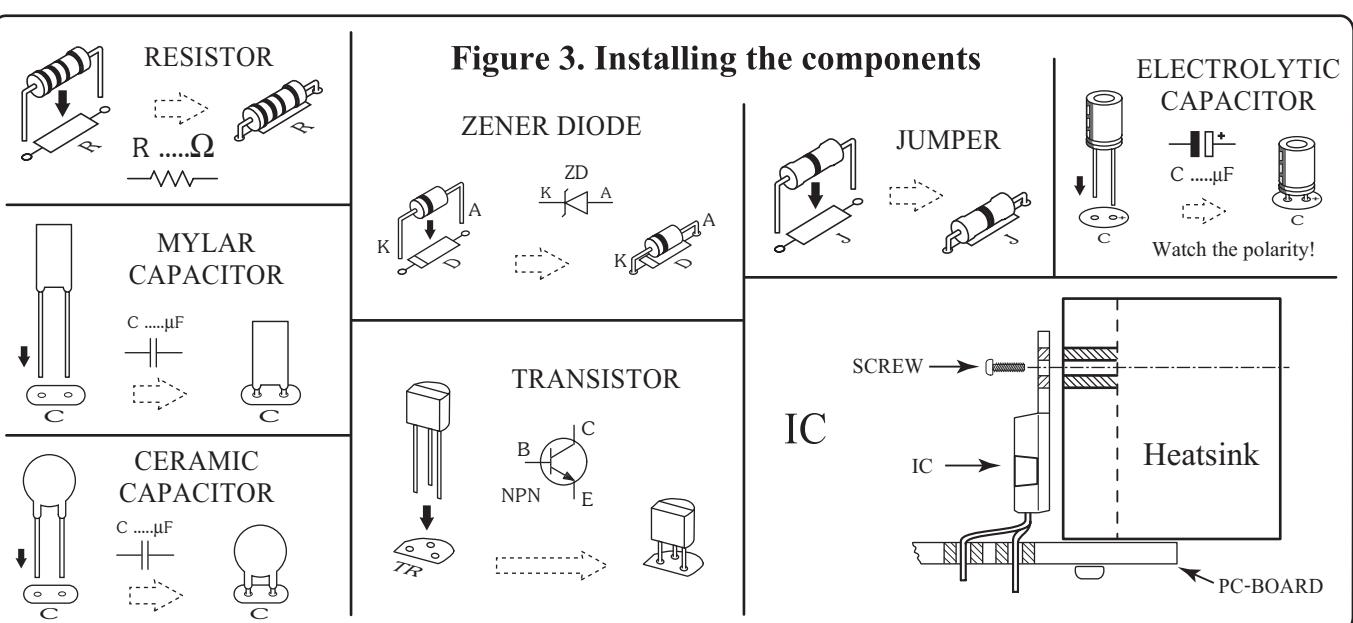


Figure 3. Installing the components