



# FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรขยายเสียงชุดนี้จะมีเฉพาะเมนูเอมป์ ก้อ ไม่มีภาคทิปทุกตอนโทรล การจัดวงจรเป็นแบบคลาส AB

#### ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด +35V,-35V โวลต์ดีซี กระแสมากกว่า 3 แอมป์
- การตอบสนองความถี่ได้แม่เหล็ก 10-100 กิโลเฮิรตซ์
- ความไวทางด้านอินพุต : 1 โวลต์ต่อเริมเมอส
- ความดานงานอินพุต : 15 กิโลโอม
- ความเพี้ยน : 0.02% THD
- ไฟกำลังอาหาพุทธสูตร 35 วัตต์ คลาส AB ที่ 4 หรือ 8 โอม
- ขนาดแพนวงจรพิมพ์ : 4.74 x 2.28 นิ้ว

#### การทำงานของวงจร

เนื่องจากวงจรทางด้านซ้ายและขวาเหมือนกัน จะขออธิบายเพียงด้านเดียวเท่านั้น TR1, TR2 ต่อเป็นวงจรดิฟเฟอเรนเชียล TR3 ทำหน้าที่เป็นบีรีดрайฟ์ TR8, TR9 ทำหน้าที่เป็นตัวไดรฟ์ TR10, TR11 ทำหน้าที่ขยายอาหาพุท TR4 ทำหน้าที่จัดกระแส TR5, TR1 ทำหน้าที่ดึงค่าเบส เพื่อจัดกระแสเดียวในวงจร TR6, TR7 จะทำหน้าที่ป้องกัน TR10, TR11 ไม่ให้เสียงหายเนื่องจากกระแสไฟหลอกกัน สำหรับการอัดแน่นวงจรนี้ จะเป็นแบบไดรรีดกับปั๊มลิ้งหันหมุด ยกเว้นด้านอินพุทจะผ่าน C1 มากข่า TR1 เพื่อทำหน้าที่ขยาย โดยมี TR2 ทำหน้าที่ควบคุมการขยาย โดยกำหนดอัตราขยายจาก R10 หากดวย R5 จากนั้นสัญญาณจะออกทางขา C ของ TR1 ลงไปท่า TR3 สัญญาณจาก TR3 จะลงไปท่า TR3 สัญญาณจาก TR3 จะลงไปท่า TR8 และ TR10 เพื่อทำการขยายสัญญาณอินพุททั้งสอง TR9 และ TR11 จะขยายสัญญาณอินพุททั้งสอง สัญญาณที่ถูกขยายแล้วจะถูกส่งออกลำโพงต่อไป

#### การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายในห้องที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความซุกซึ้งที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อไม่ให้ความพยายามและการประมวลผลที่ง่าย โดยให้เริ่มจากตัวด้านหน้าและไปด้านหลัง สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ภาคซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดโอดและกราวน์ชิสเตอร์ เป็นตนควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากทำให้ อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการซื้อซึ่งและการใส่อุปกรณ์นั้นได้ແດงไว้ในห้องที่ 3 และใน การบัดกรีให้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตัวบัดกรีที่มีอัตราส่วนของตีบูนและตัวอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีหัวประสา那是อยู่ภายใต้หัว ดาวเทียมและหัวที่ได้รับอุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง อิลคัริงที่นั่ง เพื่อให้เกิดความแม่นยำแก่เครื่อง เต็กลมดิสอุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณลักษณะที่หัวหรือลวดซึ้งคงที่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

ทราบซิสเตอร์ TR10,TR11 ให้หันหน้าดูเพื่อรับน้ำยาความร้อนก่อน แล้วให้ส่องในปรินท์และหันหน้าให้ผ่านรับน้ำยาความร้อนกับกันแพนปรินท์ให้แน่น เมื่อหันหน้าดูแล้วจึงบัดกรีทราบซิสเตอร์ที่หันดูตัว

#### การทดสอบ

วงจรนี้ใช้ไฟจากห้องแบล็คชั้นกด 24-0-24 โวลต์ แล้วทำการแปลงไฟเป็นไฟตรงขนาด 35-0-35 โวลต์ ด้วยวงจรเรกคิตไฟเบอร์ เพื่อนำไปเลี้ยงวงจร ก่อนที่จะทำการจ่ายไฟตรงข้างจร ให้ทำการปรับ VR1 ให้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง ซึ่งอินพุทลงกราวด์ จ่ายไฟเข้าจร หากมีกลิ่นไฟไหม้หรือดูจายไฟทันที และทำการตรวจสอบวงจร โดยปกติที่ดูด SP จะมีไฟไม่เกิน 0.5 โวลต์ ถ้าปกติสามารถนำเข้าพรมมาต่อที่ดูด SP ได้ ให้ทดสอบสัญญาณอินพุทและทดสอบร่างสัญญาณ เพื่อฟังเสียง สำหรับบางท่านที่ต้องการปรับกระแสเดียวในวงจร ให้หยุดดูไฟแล้วอุดลำโพงออกและซั่นดูดอินพุทไปที่ขั้วกราวด์ ดูดขา C ของ TR10 และใช้มิเตอร์ด้วยไฟที่หัววงจร ต่อที่ +35 โวลต์ และหัวลงของมิเตอร์ต่อที่ขา C ของ TR10 เสรีจ์แล้วจ่ายไฟเข้าจร ปรับกระแสที่ VR1 จนได้ประมาณ 40mA เสรีจ์ แล้วให้อุ่นเครื่องจ่ายไฟออก และต่อเข้าตามเดิม วงจรนี้ให้ใช้ห้องแบล็คชั้นกด 3 แอมป์และใช้ทิปทุนรุ่นชูปเบอร์กัน คุณโทรศัพท์ โดยภาคทิป สามารถใช้ไฟจากอุปกรณ์ +15V, G, -15V ของวงจรนี้ ได้เลย ในกรณีที่ห้องแบล็คชั้นกด 3 แอมป์และใช้ทิปทุนรุ่นชูปเบอร์กัน สามารถเลือกใช้ไฟจากอุปกรณ์ +15V, G, -15V ของวงจรนี้ ได้เลย ในการนำไปใช้งานจริง ควรจะต้องดูชุดป้องกันไฟฟ้าด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลำโพงได้

## วงจรเพาเวอร์แอมป์ OCL 35+35W สเตอริโอ R1%

### POWER AMP. OCL 35+35W R1%

#### CODE 659 LEVEL 2

This is a class AB amplifier circuit with no tone control.

#### Technical data

- Power supply : +35VDC and -35VDC max. / more than 3A.
- Frequency response : 10 to 100 KHz ( ± 1dB)
- Input sensitivity : 1VRms. - Input impedance : 15KΩ
- Output power : 35Wrms class AB @ 4 or 8Ω
- Total harmonic distortion : 0.02%
- IC board dimension : 4.74 in x 2.28 in

#### Circuit performances

TR1 and TR2 are forming a differential amplifier circuit. TR3 is used to pre-drive of signal. TR8 and TR9 drive of signal. TR10 and TR11 output amplifier. TR4 limits the current. TR5 and TR1 are setting the bias for inert current. TR6 and TR7 protect TR10 and TR11 from over current supply. This circuit designs work to the direct coupling. The input signal is fed to the base of TR1 through C1 and R28, which TR1 amplifier the signal with have TR2 control amplifier. The gain ratio is R10 divided by R5. The signal of the collector of TR1 is connected in the base of TR3. The signal from TR3 is fed to TR8 and TR10 amplifies of positive signal. TR9 and TR10 amplifies of negative signal. This amplifier of signal is supply 35 to 40W into the 8Ω speaker.

#### Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

#### Testing

The circuit is powered from a dual 35 volts power supply. Adjusting VR1 to the center, shorting input to ground and connect the supply to circuit. Disconnect the power supply if there is burst smelling. Measure the voltage at "SP" point, should lesser than 0.5V. Under normal condition, connect the loudspeaker with "SP" point and input signal, then increasing the signal and listening the feedback. In case to adjust inert current, disconnect the power supply, remove loudspeaker and jump input to ground. Take off the collector of TR10. Connect a multimeter set to read DC current at "+35V" point and the collector of TR10. Connect the power supply to circuit. Adjust VR1 until the current read on the multimeter is 40mA, then disconnect the power supply and reinstalling. If it is 35 to 40W STEREO circuit, it is need transformer rate 3A. and super tone control mono circuit.

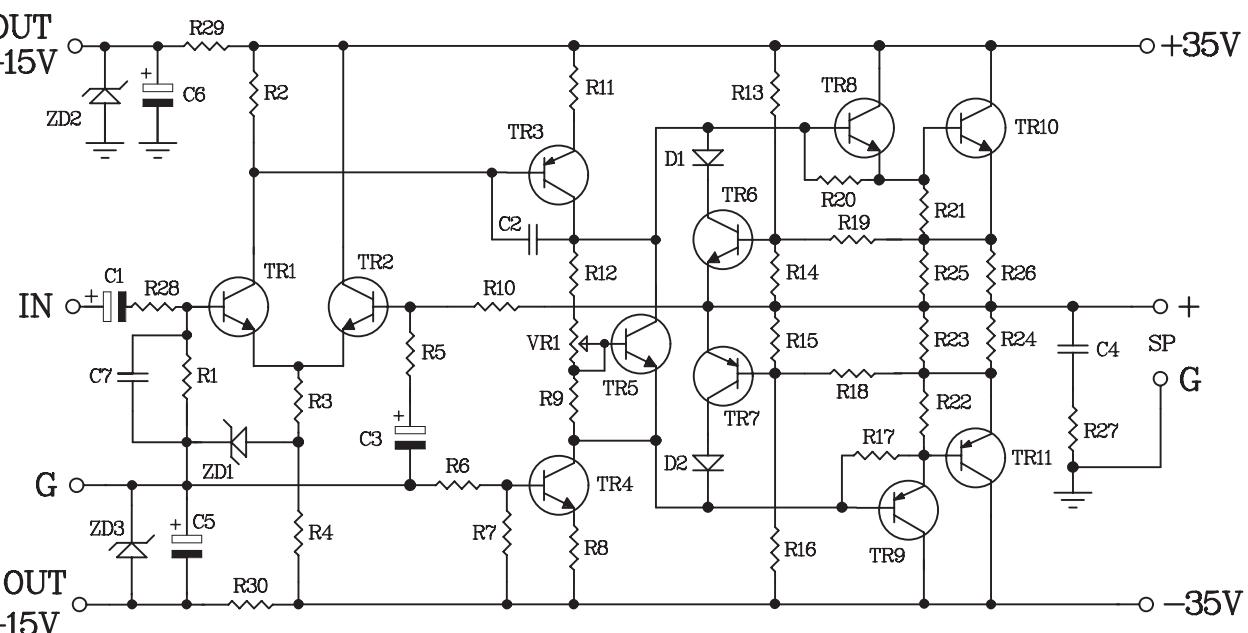


Figure 1. The Power Amp OCL 35W R1% Circuit

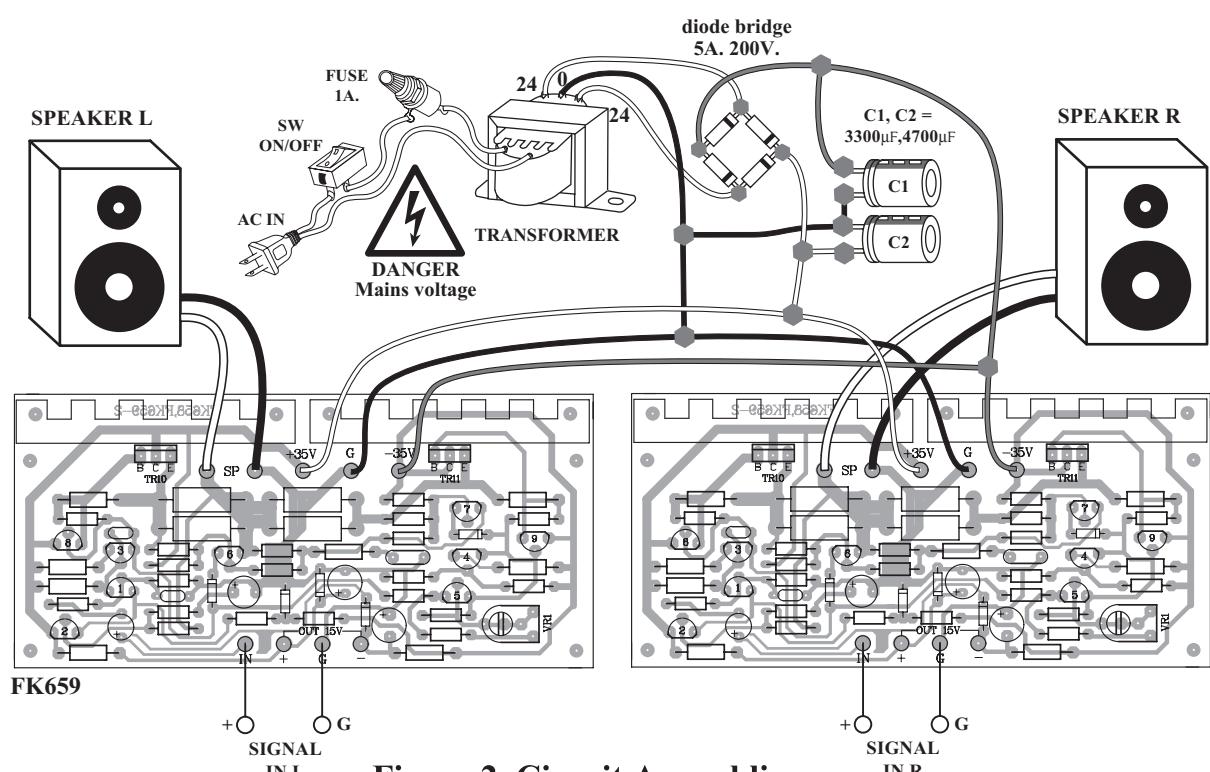


Figure 2. Circuit Assembling

NO.2

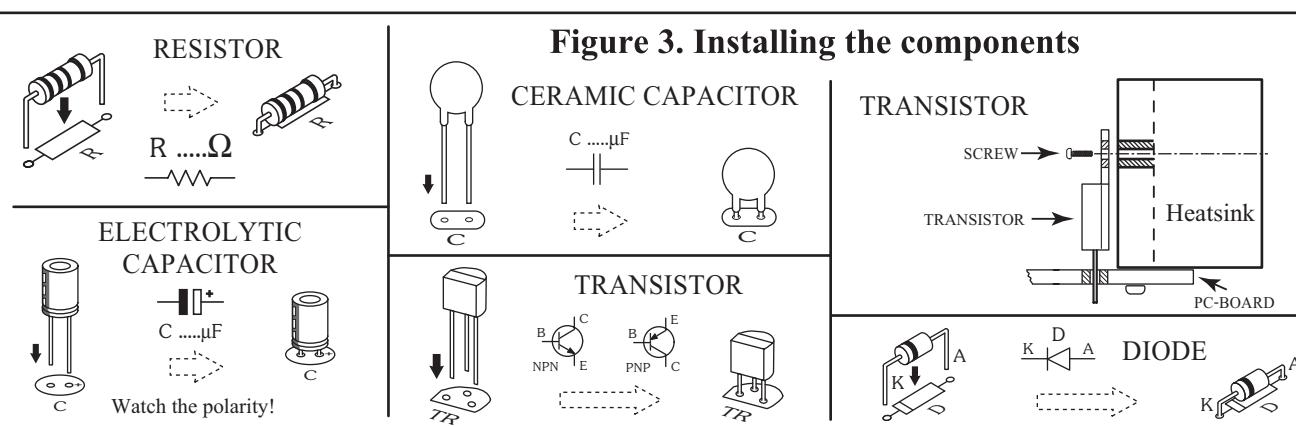


Figure 3. Installing the components