



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรเรคทูร์ชุดนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เพราะใช้อิจฉาร์เรคทูร์ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสได้เยี่ยมที่สุด ด้วยขนาดจากนี้ชั้งออกแบบให้มีวงจรบ่อังกันการจ่ายกระแสเกินอีกด้วยโดยวงจรนี้จะจ่ายกระแสไฟได้สูงถึง 3 แอมป์ ดังนั้นจึงควรใช้หม้อแปลงขนาด 4 แอมป์ ใช้หัว 12-0-12 ถ้าหากใช้ไฟเกิน 12 โวลต์ ให้ต่อหัว 12 กับ 0 แต่ถ้าหากไฟเกิน 12 โวลต์ ให้ต่อหัว 12 กับ 12 เพื่อสะดวกในการใช้งาน ควรต่อสวิตช์ตามรูปที่ 3

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้หม้อแปลงขนาด 12-0-12 โวลต์ 4 แอมป์
- สามารถปรับแรงดันออกท่าพุทได้ 0-30 โวลต์
- สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์
- ขนาดแพนวงจรพิมพ์ : 3.08x1.95 นิ้ว

การทำงานของวงจร

ไฟ AC จะออกจากหม้อแปลงผ่านชุดไดโอดบริจเดรคติไฟซึ่งประกอบด้วยไดโอดแบบบริจค้าหัวไฟ AC ให้เป็น DC มี C1 เป็นตัวฟิลเตอร์ไฟให้เรียบก่อนเข้าหนึ่งแล้วจึงเข้าวงจรเรคทูร์ชุด R ตัวที่ต้องบนกันค่าจะลดลงเหลือ 0.2 โวท์เพื่อเป็นตัวตรวจสอบกระแสหากกระแสเกิน 3 แอมป์ แรงไฟที่คร่อมตัวทานกันทั้ง 4 ตัว จะได้ประมาณ 0.6 โวท์ ทำให้ TR3 ทำงานที่ขา C ของ TR3 จึงมีไฟสูงที่ขา C ของ TR3 จะต่อกันที่ขา B ของ TR1 ทำให้ TR1 ไม่สามารถทำงานได้ ไฟที่จุดออกท่าพุทจึงลดลง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 3 ในการประกอบวงจรควรเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อนเพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่ายโดยใช้รีมจากไดโอดตามด้วยตัวทานกันและໄอล์ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีชั้นต่างๆ เช่น ไดโอด คากาชีสตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น


การทดสอบ

ต่อหม้อแปลงจากหัว 12,12 เข้าที่จุด AC แล้วดูไฟที่จุด OUT ตั้งมิเตอร์ยาน 50VDC ทุกมองปั้นไว้ก่อนตั้งแต่ดูจนถึงสูงสุดแรงไฟ จะได้ประมาณ 0.2 ถึง 30 โวท์

การนำไปใช้งาน

จุด 12, 0 ให้ต่อผ่านสวิตช์ตามรูปที่ 3 ว่าไฟตั้งแต่ 0-12 โวท์ ที่ใช้ต่ำเท่านั้น กับ 12 แต่ถ้าใช้ไฟเกิน 12 โวท์ ให้ปรับสวิตช์มาทาง 12, 12 เพื่อลดความร้อนของทรานซิสเตอร์ จุด OUT ควรต่อผ่านฟิล์ม 3 แอมป์ ก่อนนำไปใช้งาน

Figure 1. Installing the Components

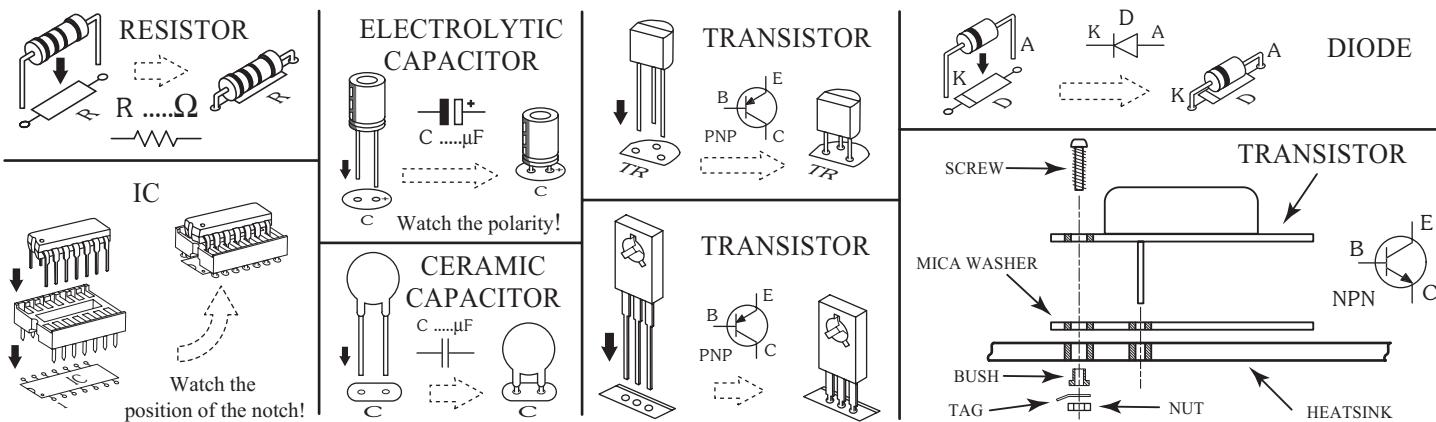

เรคทูร์ 0-30 โวลต์ 3 แอมป์

VARIABLE REGULATOR 0-30V. 3A.

CODE 809

LEVEL 1

This is high efficiency regulator circuit by using IC regulator. It is designed to prevent over power supply maximum to 3A, so it requires transformer 4A. with 12-0-12 pole. If lesser than 12V, connecting 12 pole with 0. If more than 12V, connecting 12 pole with 12. Connecting switch according to the figure.

Technical data

- Need transformer : 12-0-12V 4A.
- Voltage output : 0-30VDC (adjustable)
- Current maximum : 3A.
- IC board dimension : 3.08 in x 1.95 in

Circuit performances

AC from transformer goes through bridge rectifier diode set which composes of 4 bridge diode changing AC to DC by having C1 as a filter before sending to regulator circuit. Parallel R value (R1-R5) will be decreased to 2 ohms to detect voltage. If there is over 3A. voltage, voltage at the base is 0.6 volt, making TR3 works. There will high voltage at the collector of TR3 and connecting with the base of TR1 making TR1 unworkable, voltage output is down respectively.

PCB assembly

Shown in Figure 3 is the assembled PCB. Starting with the lowest height components first, taking care not to short any tracks or touch the edge connector with solder. Some tracks run under components, and care should be taken not to short out these tracks.

Testing

Connecting transformer from 12, 12 coil to AC and measuring current at "OUT" point. Setting voltmeter at range 50VDC. There would be 0.2-30 volts when adjusting VR1 from minimum to maximum.

Application

Connecting 12, 0 through switch as per figure 3 shown that requires 0-12 volts. If over 12 volts required, switching to 12, 12 in order to reduce transistor heating OUT is suggested to connect through 3A. Fuse prior to actual usage.


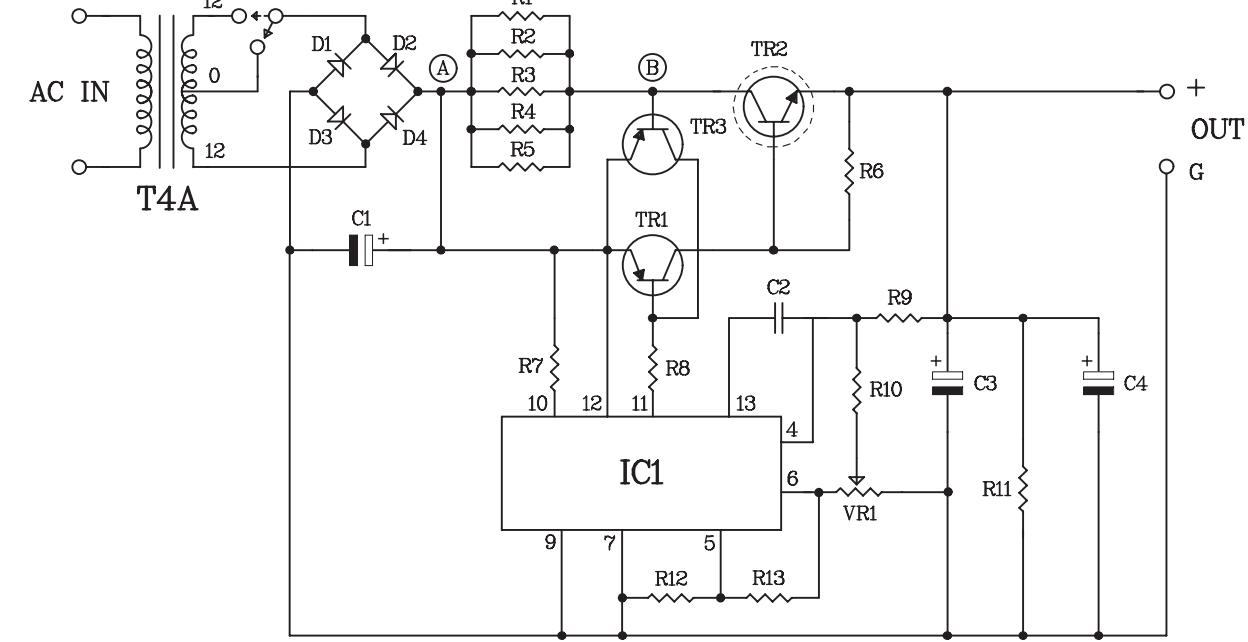


Figure 2. The variable regulator 0-30V. 3A. circuit

Figure 3. Circuit Assembling

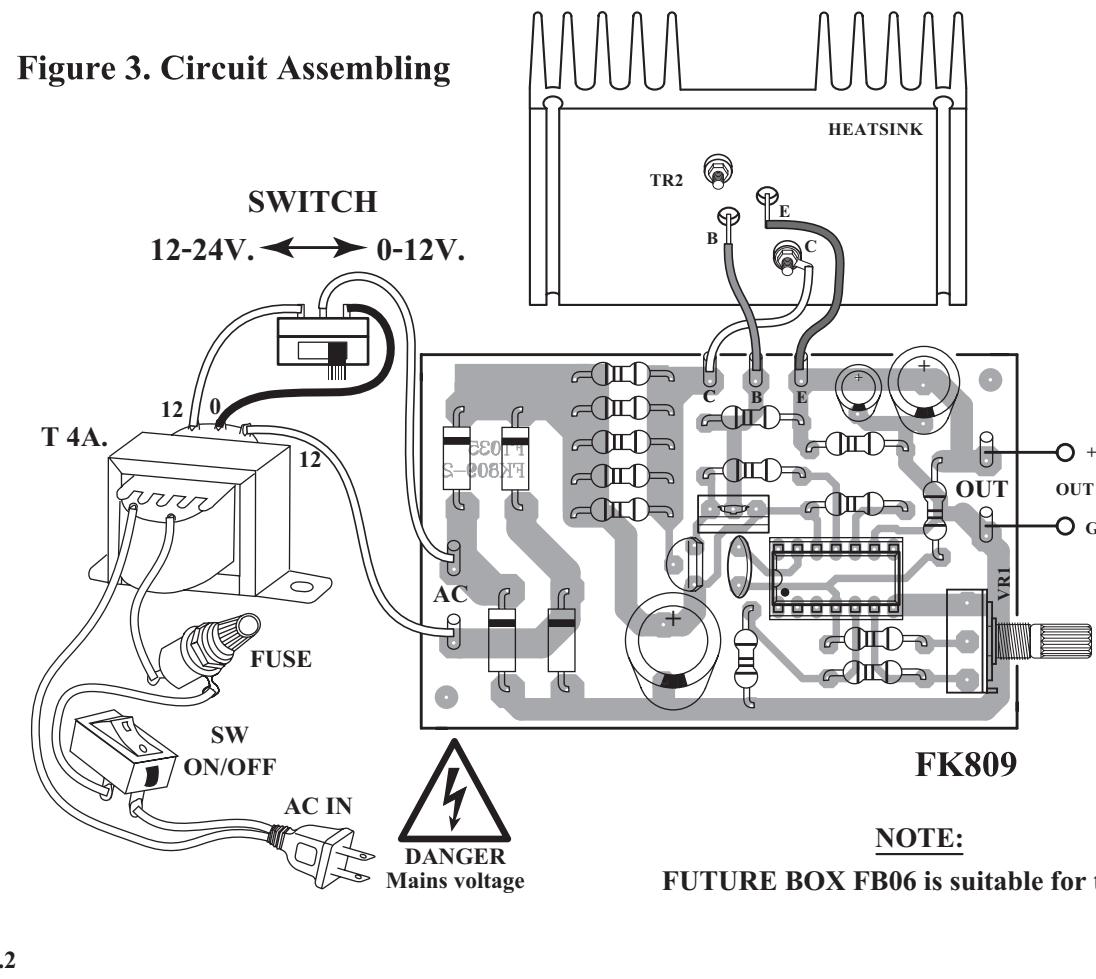

FK809

NOTE:

FUTURE BOX FB06 is suitable for this kit.