



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรไล่ยุงเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งวงจนี้จะทำหน้าที่สร้างความถี่ตั้งแต่ 10-30KHz ซึ่งเป็นสัญญาณเสียงในย่านไฟชีวิคและสั่นสะเทือนของสูญญากาศโดยไม่ต้องมีการรบกวน ตามปกติยุงทั่วไปจะบินจะนี่อัตราความเร็วในการบินปักที่เป็นสัดส่วนต่อความถี่เสียงในย่านนี้ ด้วยหลักการนี้ยุงจะมีความรู้สึกถูกคลายตัดห้อมาหาก ดังนั้นมันจะพยายามบินหนีไปจากบริเวณที่มีสัญญาณเสียงนี้ หั้งนี้ยังแตะชนิดและแตะตัวจะมีอัตราที่แตกต่างกัน ในเมื่อการใช้งานจริง เรายังไม่สามารถห่วงผลได้เท่าไหร่นัก

เพียงแค่ทดลองสร้างเพื่อการศึกษาปฏิกรรมของยุงแต่ละชนิดที่มีผลต่อสัญญาณเสียงในย่านนี้ ซึ่งก็คุ้มค่ากับวงจรที่ใช้อุปกรณ์เพียงเท่านี้และบางที่กานาอาจใช้วิธีทางนี้ในการปรับแต่งความถี่จนสามารถใช้ได้ผลดีเกินคาดก็อาจเป็นได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลต์ดีชี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.60 x 1.39 นิ้ว

การทำงานของวงจร

TR1,TR2 ตอบเป็นวงจรกำเนิดความถี่ต่ำ ความถี่นี้ไปควบคุมให้ TR3, TR4 ทำงานซึ่ง TR3,TR4 จะทำหน้าที่กำเนิดความถี่สูง ในตอนแรก TR1 นำกระแส TR2 จะหยุดนำกระแสที่ขา C ของ TR2 จึงมีไฟสูง แรงไฟที่สูงนี้จะผ่านไดโอด D1 มาชาร์จขา C3 ผ่าน VR1 มาอยู่ที่ขา B ของ TR3 และ TR4 ซึ่งผ่าน R4 และในตอนนี้เอง TR3 และ TR4 จะกำเนิดความถี่ประมาณ 30KHz ระหว่างที่ 2 TR1 จะหยุดนำกระแส TR2 จะนำกระแสทำให้ที่ขา C ของ TR2 ไม่มีไฟ C3 จึงไม่มีไฟมาชาร์จขา C3 แรงไฟที่ต่ำกว่า C3 จะอยู่ดีไซร์จผ่าน VR1 ผ่าน R6 R7 เข้ามา B ของ TR3 และ TR4 จะกำเนิดความถี่ต่ำลงเรื่อยๆ ตามแรงไฟที่ C3 ความถี่ต่ำสุด ประมาณ 10KHz ในระหว่างที่ 3 TR2 จะหยุดนำกระแส แรงไฟที่ขา C ของ TR2 จะชาร์จขา C3 อีกครั้ง ความถี่ที่ได้ก็จะสูงมาเป็น 30KHz เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นเสียงที่เพียบซึ่งก็จะดังอยู่ระหว่าง 10KHz - 30KHz VR1 จะทำหน้าที่ปรับผ่านความถี่ให้เปลี่ยนแปลง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยเริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและได้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น ไดโอด คากาซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์แล้วนั่นจะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากไม่ได้จะถูกดันขึ้นแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการติดหัวและการใส่สุประณณ์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และใน การบัดกรีให้หัวบรรทุกนาโนไมกิน 40 วัตต์ และใช้ตะปุ่นหัดกรีที่มีอัตราส่วนของดินกุญแจและตะปุ่นอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในขณะกัดหัว หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำไปทดสอบ แต่หากต้องการติดตั้งหัว ควรใช้หุ้ดตัวหัวหรือหัวซับตัวหัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายยางหรือพิมพ์ได้

การทดสอบ

เมื่อประกอบเสร็จ ให้ต่อแผ่นเพียบซึ่งขาที่จุด PZ จ่ายไฟเข้าวงจร โดยไฟที่จะย่านี้ได้มาจากตัวไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ 2 ก้อน เมื่อจ่ายไฟเข้าแล้ว ทดลองปรับรีโมท VR1 ถูกจะได้ยินเสียงหวีดเบาๆ ดังมาจากการเพียบซึ่งขาที่จุดนี้ได้ตามที่ก่อความเสถ่อง ว่าใช้ได้

MOSQUITO REPELLER

วงจรไล่ยุง

CODE 918

LEVEL 1

Mosquito repeller is an electronic circuit that generate sound wave in the range of 10-30kHz by means of piezo board. This range of frequency make mosquito fell uncomfortable like flying into the airtrap which make them try to escape.

For practical purpose trial and error is a must until you can find the right frequency that can repell mosquito.

Technical data

- Power supply : 3VDC.
- Electric current consumption : 20mA (max.)
- IC board dimension : 1.60 in x 1.39 in

Circuit performances

Connecting TR1, TR2 as low frequency generator. This frequency will control TR3, TR4 to generate high frequency. While TR1 conducts current, TR2 does not conduct current. The collector of TR2 will have high voltage which will then pass through diode D1 and charge to C3, through VR1 to the base of TR3 and TR4 which pass through R4. TR3 and TR4 will generate 30kHz frequency. On the second part, TR1 will stop conducting current, TR2 will instead conduct current and make the collector of TR2 no voltage, so C3 is not charged and voltage will suspectively discharged through VR1, R6, R7 to the base of TR3 and TR4 generate lower frequency according to C3 voltage. The lowest frequency is 10kHz. On the third part, TR2 will stop conducting current, the collector of TR2 will charge the left current to C3 again. Frequency now turns to 30kHz piezo sound to adjust the frequency.

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Connect piezo board to "PZ" point. Connect power supply (2x1.5V) to the appropriate point (see fig. 2) on the circuit board. Turn trimmer potentiometer VR1 until the sharp sound come out from piezo.

Figure 1. Mosquito Repeller Circuit

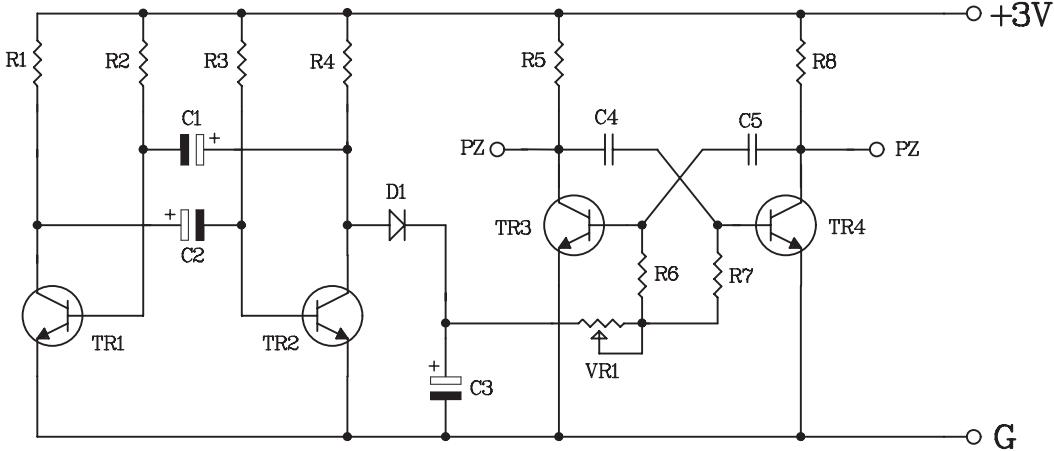


Figure 2.
Circuit Assembling

NO.1


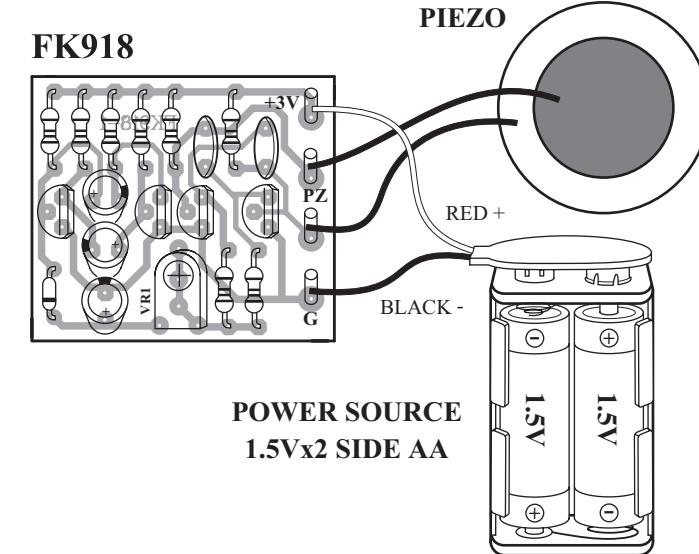


Figure 3. Installing the Components

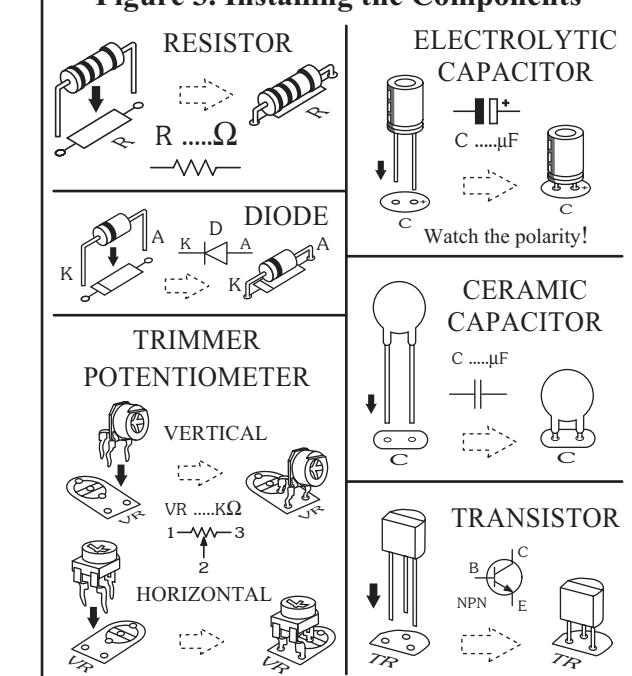

NOTE:

FUTURE BOX FB03 is suitable for this kit.