



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรไฟในสวนชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามสถานที่ที่ต้องการ
แสงสว่างในบ้านที่เริ่มมืดแล้ว เพื่อเป็นไฟนำทางแบบอัตโนมัติ

ข้อมูลทางคณิตศาสตร์

- ใช้เซลล์จ่ายไฟถ่านชาร์จ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน (ไม่มีในชุด)
- กินกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์ (โหมด ON), โหมดไฟเข้มจะส่อง ขณะเดียวกัน 2.5 มิลลิแอมป์ ขณะทำงาน 80 มิลลิแอมป์
- แผงโซลาร์เซลล์สามารถพ่วงงานได้ 4 โวลต์ 60 มิลลิแอมป์
- มีวงจรประจุไฟโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- มีสวิตช์เลือกการทำงานของวงจร
- สามารถปรับความไวในการตรวจสอบแสงได้
- ขนาดหน่วงจะทิ้งไฟ : 2.64 x 1.70 นิ้ว

การทำงานของวงจร

การทำงานของวงจรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนประจุไฟและส่วน
เข็นสว่าง

ส่วนประจุไฟ จะประจุกับไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์, TR1 และ TR3 การทำงาน
จะเริ่มจากเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ มันจะทำการเปลี่ยนจากแสง
อาทิตย์มาเป็นไฟตรง จานวนหนึ่งไฟที่ได้นี้ไปเข้า TR1 และ TR3 เพื่อทำการ
ประจุไฟให้กับถ่านชาร์จอยู่

ในส่วนของเข็นสว่างจะถูกเลือกการทำงานจากสวิตช์ SW ถ้าเราเลือกไปที่
ตำแหน่งที่ 1 จะเป็นการเลือกใช้งานตัวโฟตอิเล็กทรอนิกส์ เดอโร่ โดยเมื่อไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับแสงสว่าง จะทำให้ตัวมันมีความต้านทานอยู่เป็นผลไฟ TR5 ใน
ส่วนของวงจรไฟ สูงผลไฟ TR4 ในทำงานตามไปด้วย ในขณะนี้ LED ทั้งหมดจะ
ไม่ติด แต่เมื่อไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับแสงสว่าง ความต้านทานภายนอกตัวมัน
จะสูง ทำให้ TR5 ได้รับไฟไม่ไปสักตัว TR4 ที่จะทำงาน ผลไฟ LED ทั้งหมด
ติดสว่างขึ้นมา ตัว TR2 และ VR1 จะเป็นตัวควบคุมความไวในการตรวจสอบแสง
ของไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าเราเลือนสวิตช์ไปทางตำแหน่งที่ 2 จะเป็นการปิดวงจร แค่หัวรานเลือนสวิตช์
ไปที่ตำแหน่งที่ 3 จะเป็นการจ่ายไฟเข้า LED โดยตรง โดยที่ไม่สนใจตัวไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์
ทำให้ LED ติดตลอดเวลา

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะรีบเริ่มจาก
อุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน โดยให้เริ่มจากไดโอดคุณภาพดีที่สุด
และໄດ้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสูงมาก ควรใช้ความระมัดระวังใน
การประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับ
ตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากใส่กลับข้างๆ อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจร
เสียหายได้ วิธีการดูข้างๆ และการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการ
บัดกรีให้หัวแรงงานได้ไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตัวบัดกรีที่มีอัตราส่วนของเชิงรุก
และเชิงยุทธห่วง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตัวบัดกรี
หลังจากนี้ให้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณด้วยหัวเรือความดันจะดีกว่า
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายยางหรือพิมพ์ได

การทดสอบ

ต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 3 จากนั้นหันหน้าโซลาร์เซลล์ไปทางแสงอาทิตย์
เลือนสวิตช์ SW ไปที่ตำแหน่งที่ 3 ตัว LED ทั้งหมดจะติด สวยงามมาก จากนั้น
เลือนมาที่ตำแหน่งที่ 2 วงจรจะไม่ทำงานเลย และเลือนมาที่ตำแหน่งที่ 1 วงจรจะ
เริ่มทำการตรวจสอบแสง โดยใช้ตัวไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีแสงมาต่อระบบที่
ไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์ ตัว LED จะไม่ติด แต่เมื่อไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับแสง ตัว
LED ก็ติดสว่าง โดยความสว่างของ LED นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับตัว VR1 จะเป็นตัวปรับความไวในการรับแสงของไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: ถ้านำแผ่นโซลาร์เซลล์ไปรับแสงจากหลอดไฟก่อเรื่องเส้นต์ จะไม่
สามารถทำให้ไฟทำงานได้

ข้อควรระวัง: ในการใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ ควรรู้มั่นใจว่าร่องของขั้วบวก
และลบจะซื้อตัวกัน เพราะเมื่อซื้อตัวกันแล้ว อาจจะทำให้แผ่นโซลาร์เซลล์เสียหายได

ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

SOLAR GARDEN LIGHT 5 LED

CODE 1002 LEVEL1

Working on the same principle as commercially available solar garden lights, the FK1002 gives students the opportunity to build and evaluate their project to practical, alternative energy production and application. The FK1002 features a solar battery charger to charge the batteries and at dusk, it can be set to automatically turn on 5 bright LEDs to guide people along pathways at night. The FK1002 options switch also allows for the unit to be turned off or to turn the LEDs on manually as required.

Technical data

- Power supply from rechargeable battery size AAx3 pcs. (not included)
- Electric current consumption : 2.5mA. (standby in sensor mode), 80mA. (working in sensor mode), 100mA.(ON mode).
- Built-in recharging circuit from solar panel.
- Power of solar panel : 4VDC. 60mA.
- Can select mode by slide switch.
- Adjust sensitivity with potentiometer.
- IC board dimension : 2.64 x 1.70 in.

How does it work

The circuit is divided into two parts, charger and sensor.

The charger consists of solar panel, TR1 and TR3. When solar panel is facing sunlight, it will convert sunlight energy to DC voltage and then run through TR1 and TR3 for charging the rechargeable batteries.

For the sensor, the working of sensor circuit will be controlled through the sliding switch "SW". Slide the switch SW to position "1" for phototransistor working selection.

When the photo-transistor gets light, its internal resistance decrease which make TR5 and TR4 to stop working, all LEDs are not lighted either.

When the photo-transistor gets no light, its internal resistance will be higher and TR5 will get voltage for bias. Then TR4 will work and light up all LEDs. TR2 and VR1 will act as the speed controllers for detecting the light of photo-transistor.

The circuit will be off when moving the switch SW to position "2" and directly supply voltage to LEDs being lit up without referring to phototransistor when moving it to position "3".

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolytic capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig. 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing


Turn the solar panel facing sunlight. All LEDs will be lighted up when slide switch SW to position "3" and the circuit will be off when slide to position "2".

When slide switch SW to position "1", the sensor circuit will start detecting light through photo-transistor. When photo-transistor detects light, LEDs will be off. But when it detects no light, LEDs will be lighted up. The brightness of LEDs is depended upon the light volume received and VR1 will act as speed controller for detecting the light of photo-transistor.

NOTE: The solar panel can not convert fluorescent light to DC voltage.

CAUTION: Whenever using solar panel, be careful not to short circuit the positive and negative poles. The short circuit will damage the solar panel.

Figure 1.
Solar Garden Light 5 LED circuit

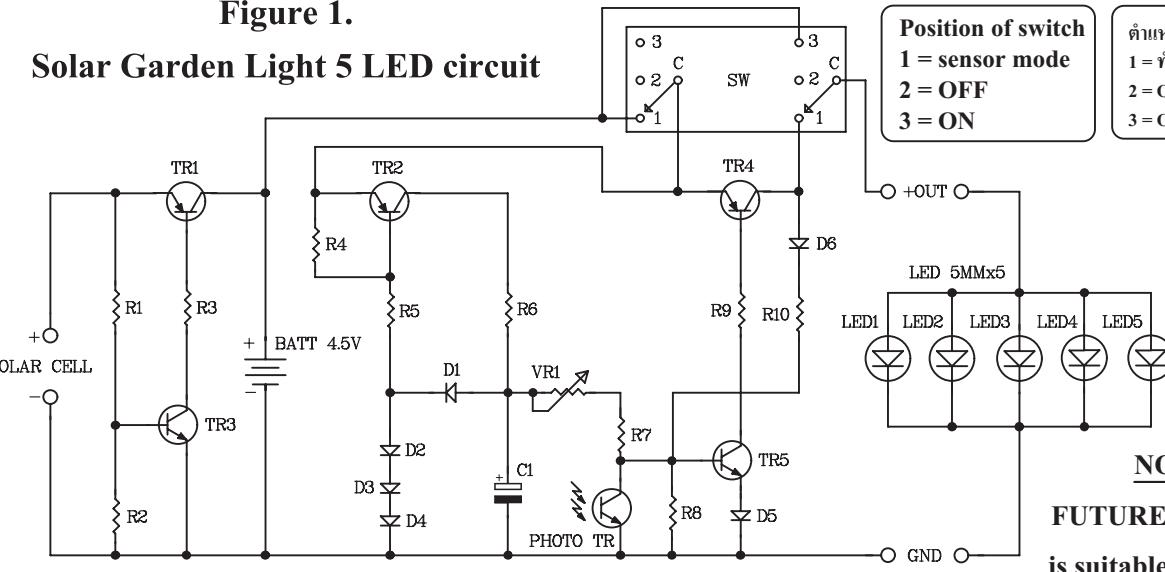


Position of switch
1 = sensor mode
2 = OFF
3 = ON

ตำแหน่งของสวิตช์ SW
1 = ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2 = OFF
3 = ON

ตำแหน่งของสวิตช์ SW
1 = ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2 = OFF
3 = ON

NOTE:
FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.

Figure 2. Circuit Assembling

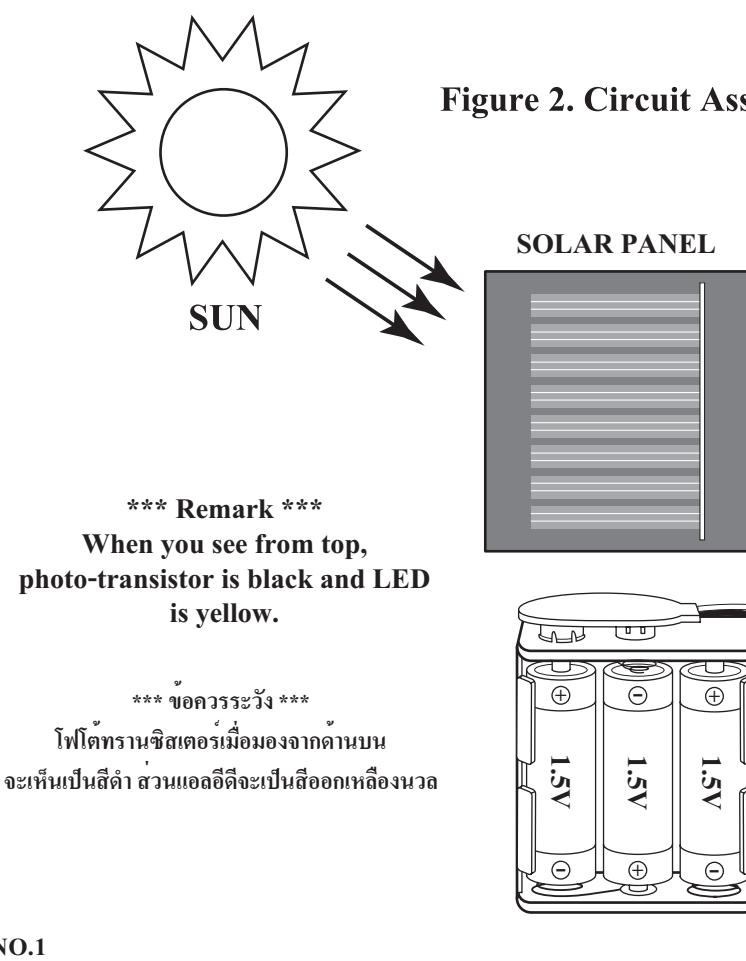

*** Remark ***
When you see from top,
photo-transistor is black and LED
is yellow.

*** ข้อควรระวัง ***
ไฟโฟตอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมองจากด้านบน
จะเห็นเป็นสีดำ ส่วนแอลอีดีจะเป็นสีส้มเหลืองนวล

NO.1

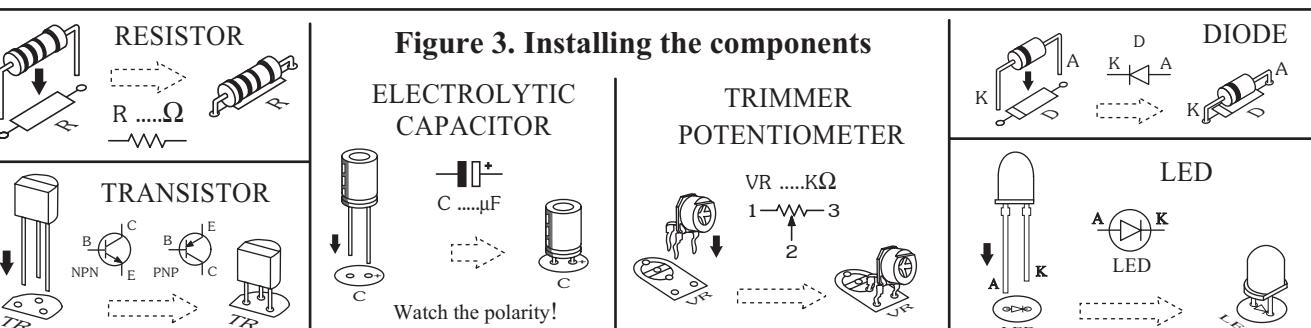


Figure 3. Installing the components