

วงจรไฟกระพริบรูปูดาว เป็นวงจรไฟกระพริบที่จัดให<sup>®</sup> LED มีลักษณะเป็นรูปดาวหาแฉก โดย LED จะติดสลับกันไปมา ระหวางดาวดวงเล็กกับดาวดวงใหญ่ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถ ที่จะปรับความเร็วในการกระพริบได

# ข<u>้อมูลทางด้านเทคนิค</u>

- -- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท<sup>์</sup>ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 260 มิลลิแอมป์
- มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ
- ขนาดแผนวงจรพิมพ : 1.43 x 2.22 นิ้ว

### การทำงานของวงจร

TR1 และ TR2 ต่อวงจรในลักษณะของวงจรกำเนิดความถื่ แบบมัลติไวเบรเตอร์ โดย TR1 และ TR2 จะทำงานสลับกัน ถ้า TR1 ทำงาน LED1 ก็จะติดและ LED2-11 ก็จะดับ แต่ในทาง กลับกันเมื่อ TR2 ทำงาน LED1 ก็จะดับและ LED2-11 ก็จะติด ความเร็วในการกระพริบของ LED ขึ้นอยู่กับ VR1, R2, R3, C1 และ C2 โดยจะสามารถปรับความเร็วได้ที่ VR1

## การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงใวใน รูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูง ที่น้อยูที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบ ที่ง่าย โดยให้เริ่มจากใดโอดตามด้วยตัวต้านทานและใล่ความสูงไป เรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วตางๆ เช่นไดโอด,กาปาซิสเตอร์ แบบอิเล็กทรอไลต์และทรานซิสเตอร์เป็นต้น ควรใช้ความระมัด ระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกันเพราะถู้าหากใส่ กลับขั้วแล้วอาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้วิธีการดู ขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้วในการบัดกรี้ ให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตรา ส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหวาง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำ ยาประสานอยูภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณและ บัดกรีเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเองแต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิด ตำแหน่งควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือลวดซับตะกั่วเพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์ได้

### การทดสอบ

ให้จ่ายไฟตรงขนาด 3 โวลท เข้าวงจรโดยที่ต่อขั้วบวกเข้า
ที่จุด +3V และขั้วลบต่อที่จุด G LED1 และ LED2-11
จะกระพริบสลับกัน ถ้าต้องการให้ LED กระพริบช้าหรือเร็ว
ก็ให้ทำการปรับที่ VR1 ถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าวงจรพร้อม
ใช้งานแล้ว แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการให้กระพริบช้าหรือเร็วกว่าที่
กำหนดไว้ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือลดค่า C1 หรือ C2
ได้ตามต้องการ

## วงจรไฟกระพริบรูปดาว LED 11 ดวง

# STAR FLASHER 11 LED

**CODE 147** 



It is the flasher circuit with LED five-pointed stars. The LEDs will blink alternately among little stars and big stars and their flash frequencies can be adjusted as desired.

### Technical data

- Power supply: 3VDC.
- Electri current consumption: 260mA (max.)
- Flasher frequency adaptor is equipped.
- IC board dimension: 1.43 in x 2.22 in

### **Circuit performances**

TR1 and TR2 are equipped as multi-vibrating frequency generating circuits. The will work alternately i.e. if TR1 works LED1 will flash and LED2-11 will turn off. On the contrary, if TR2 works LED1 will turn off and LED2-11 will flash. The frequency of flash depends on the capacities of VR1, R2, R3, C1 and C2 and the frequency can be adjusted at VR1.

### **Circuit Assembly**

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

#### **Testing**

Supply 3VDC to the circuit by connecting the anode to point +3V and negative diode to points G, LED1, then LED2-11 will alternately blink. Slow or quick flash frequency, if required, can be adjusted at VR1. At this point, it shows that the circuit is ready for application. Slower or quicker flash frequency can be done by reducing the capacities of C1 or C2.





