



FUTURE KIT
HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรminiiไซเรน
วงจรminiiไซเรนชุดนี้ เป็นวงจรไซเรนที่ให้เสียงดังพอประมาณ ราคาประหยัดและประกอบง่าย เหมาะสำหรับนำไปติดรถยนต์ รถเด็กเล่นหรือประกอบเพื่อการศึกษา

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 36 มิลลิแอมป์
- ใช้กับลำโพงขนาด 8 โอห์ม 0.25 วัตต์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.79 x 1.36 นิ้ว

การทำงานของวงจร

TR1, TR2 ต่อเป็นวงจรกำเนิดความถี่ต่ำ ความถี่ต่ำนี้จะไปควบคุมความถี่สูง โดยความถี่สูงนี้ถูกสร้างด้วย TR3, TR4 ความถี่สูงที่ถูกควบคุมโดยความถี่ต่ำนี้จะส่งเข้า TR5 เพื่อทำการขยายออกลำโพงต่อไป ส่วนทางเสียงของไซเรนนี้ถูกกำหนดด้วย C3 และ R4

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุด ก่อนเพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอด ตามด้วยตัวต้านทานและไดคัมฟ์ไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด ค่าปานิชเตอร์แบบอิเล็กทรอยลิตและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคุ้นเคยและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีนำ้มายประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจแก่ตัวเราเองแต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ทุกดตะกั่วหรือลวดขังตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ให้ทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 2 จ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ จากสถานที่อแดปเตอร์เข้าที่วงจร โดยขั้วนอกต่อที่ +9V ขั้วนอกต่อที่ G ในตอนนี้วงจรจะมีเสียงไซเรนออกทางลำโพง

วงจรminiiไซเรน
MINI SIREN
CODE 228

LEVEL 1

This mini siren circuit is a fairly siren which low cost and easily assembly. It is suitable to install in an automobile, go-cart, or for educational.

Technical data

- Power supply : 9VDC.
- Electric current consumption : 36mA (max.)
- Loudspeaker connection : 8 Ohm/0.25W
- IC board dimension : 1.79 in x 1.36 in

Circuit performances

TR1 and TR2 are connected as low frequency generator which will control a high frequency. The high frequency is generated by TR3 and TR4, this high frequency which controlled by the low frequency will transfer through TR5 to further amplify to the speaker. Siren sound is set by C3 and R4.

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Connecting and fitting is shown in figure 2. Supply 9VDC from battery or adaptor into the circuit. Connect "+9V" with anode (positive electrode), and connect "G" with cathode (negative electrode), thus siren is working.

Figure 1. The Mini Siren Circuit

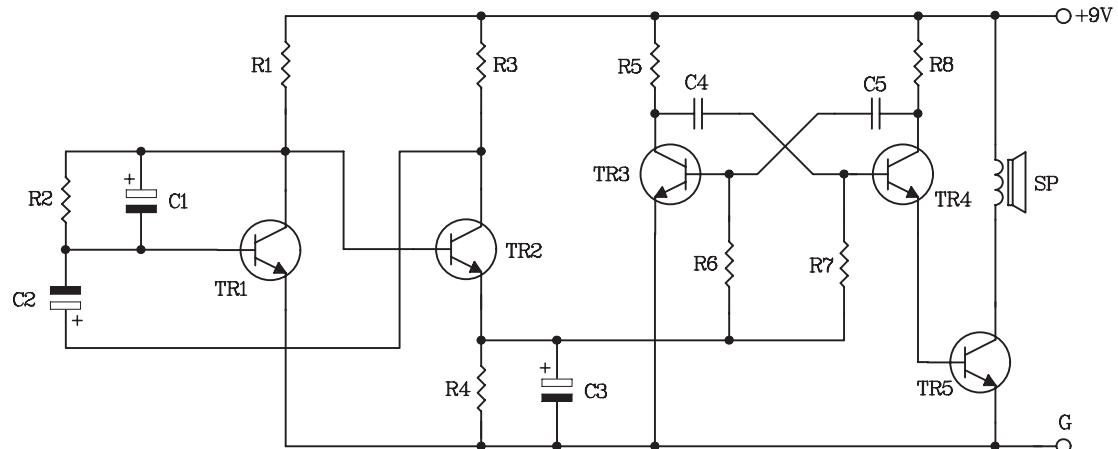


Figure 2. Circuit Assembling


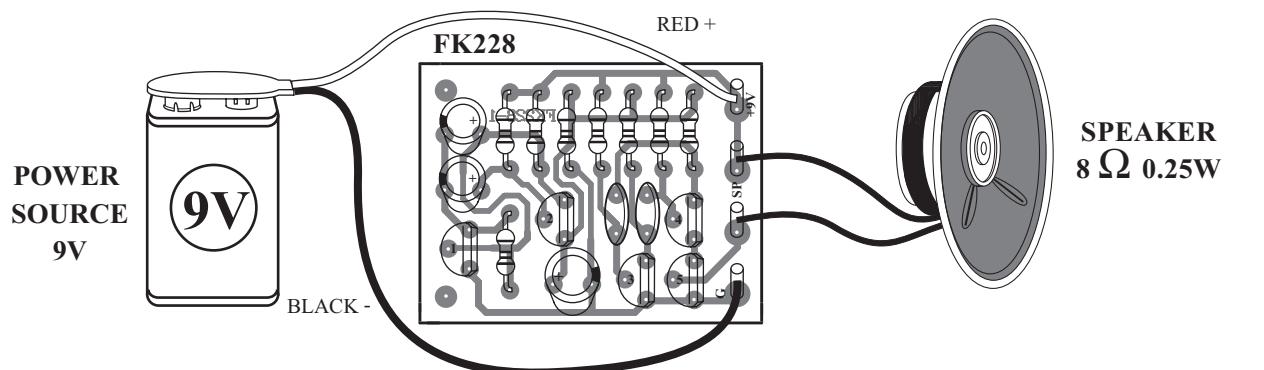


Figure 3. Installing the Components

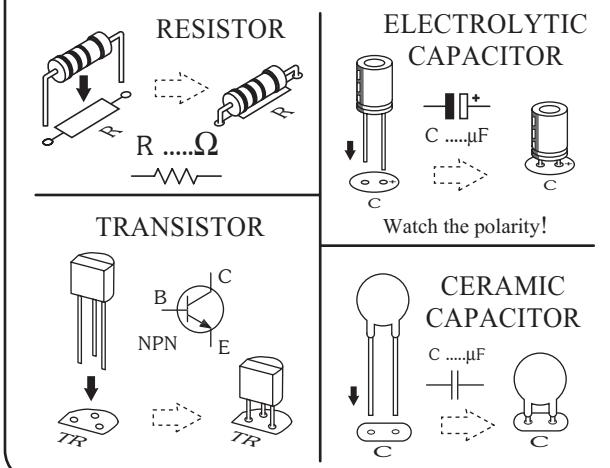

NOTE:

FUTURE BOX FB03 or FB17
are suitable for this kit.