



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรอดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวงจรอดขนาดเล็กที่ให้เสียงดังพอประมาณ วงจรนี้มีจุดที่น่าสนใจ คือ อุปกรณ์อยู่ อยู่ในห้องดูออกแบบไขว้บนแผ่นปรินต์แพนเดียว จึงประกอบได้ง่ายและเหมาะสมที่จะนำไปติดตั้งตามบ้านหรือห้องพัก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 105 มิลลิแอมป์
- ขนาดแพนวงจรพิมพ์ : 1.02 x 1.06 นิ้ว

การทำงานของวงจร

TR1 และ TR2 ต่อร่วมกับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไม่ตัว ทำหน้าที่เป็นวงจร oscillation ที่สร้างความถี่เสียงขึ้นมา โดยความถี่ที่สร้างขึ้นมาจะสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่ได้ ด้วยการเพิ่มและลดค่าของตัวต้านทาน R2 และตัวเก็บประจุ C2 ความถี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะถูกส่งออกมาทางลำโพง เพื่อให้เราได้ยินต่อไป

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทาน และได้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คากาชิสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับข้ามแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และในการบัดกรีให้ใช้หัวแรงงานดามิ่กิน 40 วัตต์ และใช้ตะเกียบบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะเกียบอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเกียบด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะเกียบหัวหรือด้ามขันตะเกียบเพื่อบังกับความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

ทดสอบต่ออุปกรณ์ตามรูปที่ 2 จากนั้นไฟจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ เข้าที่หัวของโดยขั้วบวกต่อที่ +9V ขั้วลบให้หัวขั้ว G เมื่อต่อตามรูปเสร็จแล้ว ตอนนี้จะต้องมีเสียงออกทางลำโพง ถ้านำไปต่อไฟบ้าน ควรใช้อแดปเตอร์ขนาด 9 โวลต์ ต่อไฟจ่ายไฟห้องหรือใช้ชุดเพาเวอร์ชัฟฟ์อย่าง FK-FA801 ที่ได้

การนำไปใช้งาน

วงจนี้เมื่อต้องการนำไปใช้งาน ควรจะหาสวิตช์กดติด-ปล่อยดับมาต่อครั้งบีบเวลาไฟบานเหมือนกับเราต่อสวิตช์เปิดปิด เมื่อเรากดสวิตช์ก็จะมีเสียงออกทางลำโพง ถ้านำไปต่อไฟบ้าน ควรใช้อแดปเตอร์ขนาด 9 โวลต์ ต่อไฟจ่ายไฟห้องหรือใช้ชุดเพาเวอร์ชัฟฟ์อย่าง FK-FA801 ที่ได้

วงจรอดอิเล็กทรอนิกส์

DOORBELL SOUND

CODE 240

LEVEL1

This economical two-transistor project can be put together by a novice in less than 15 minutes. Ideal as a class-room exercise in soldering and basic transistor function the FK240 comes complete with a 8 Ohm 0.25W speaker. The project can be practically applied in domestic and retail applications.

Technical data

- Power supply : 6-12VDC.
- Electric current consumption : 105mA max.
- IC board dimension : 1.02 in x 1.06 in.

How does it work

TR1 and TR2 are configured as a sound oscillator in which the frequency are depend on the value of resistor R2 and capacitor C2. After this the frequency ran through loudspeaker.

Circuit Assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

This kit has an operating voltage of 9 VDC. Apply power supply. You will hear the sound from a loudspeaker and LED is lighted on.

Application

When you want to install the circuit at your home, you have to use the push switch. If push the push switch, you will hear the sound from loudspeaker. This circuit can be used DC adaptor 9V or FK801 power supply 6-9-12V 300mA. for supply the circuit.

Figure 1. The Doorbell Sound Circuit

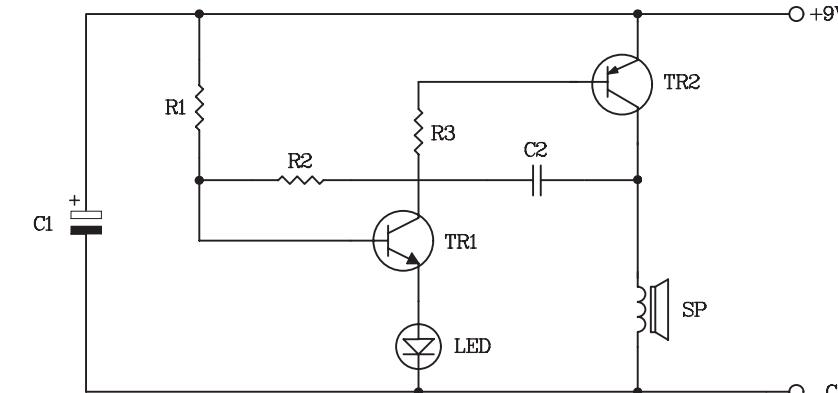


Figure 2. Circuit Assembling


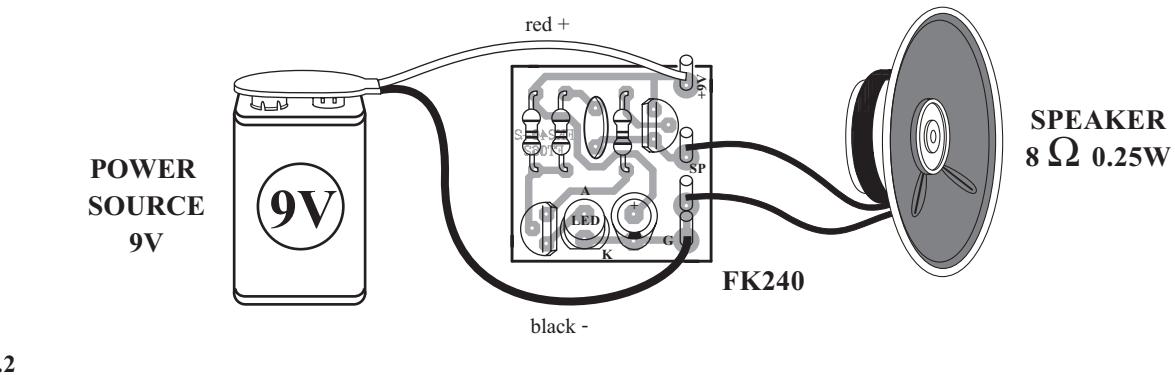


Figure 3. Installing the components

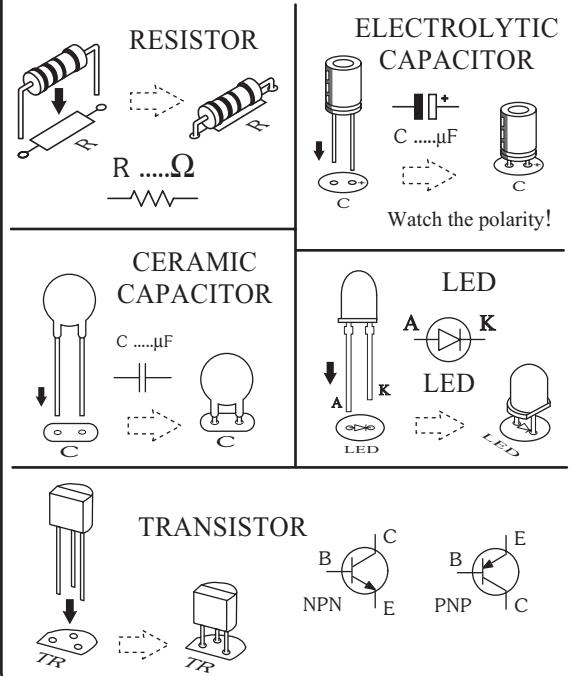

NOTE:

FUTURE BOX FB17 is suitable for this kit.