



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

เครื่องฟอกอากาศ 220 โวลท์ เป็นวงจรที่จะนำไฟดินห้องแอร์ซึ่งจากไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง โดยเครื่องฟอกอากาศชุดนี้จะทำหน้าที่สร้างประจุไฟฟ้าลบ โดยประจุไฟฟ้าลบนี้จะมีประโยชน์ กือ ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและกำจัดควัน รวมทั้งฝุ่นในอากาศอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลท์ เช่น
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.89×2.78 นิ้ว

การทำงานของวงจร

ไฟบ้าน 220 โวลท์ จะผ่าน R1 ไปเข้าตัวเก็บประจุและไดโอดอย่างละ 26 ตัว โดย C และไดโอดจะต่อเป็นวงจรเพิ่มแรงดันอีก 26 เท่า เมื่อจากไฟบ้าน 220 โวลท์ มีแรงดันยอดคลื่น $220 \times 1.41 = 310$ โวลท์ และถูกเพิ่มแรงดันอีก 26 เท่า $= 310 \times 26 = 8060$ โวลท์ ซึ่งแรงไฟนี้จะเป็นแรงไฟลบที่พอเหมาะสม ที่จะนำมานำมาทำเป็นเครื่องฟอกอากาศ แรงไฟบนนี้จะส่งผ่าน R1 ผ่านเข็ม แล้วส่องออกทางปลายเข็มสู่อากาศด้วย

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่สุดอยู่ด้านบน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอด ตามด้วยตัวต้านทานและໄล์ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, คากาเซตเตอร์, แบนดี้ลีกทรอลล์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่เหมือนวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับข้างหลัง อาจจะทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการคุณขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 4 แล้ว ในการบัดกรีให้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเก็บบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีนูกและตะเก็บอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะเก็บด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่หากได้อุปกรณ์ติดตำแหน่ง ควรใช้คุณลักษณะหัวรีลวดซับตะเก็บ เพื่อบังกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

สำหรับเข็มที่นำมาใช้ ถ้าปลายยังแหลมเท่าไรก็จะยังดีและที่แผ่นบรินก์ทดสอบจะมี C และหลอดนีออน

การทดสอบ

ให้นำแผ่นบรินก์ที่ป่าวางบนกล่องพลาสติกห้ามนำแผ่นบรินก์ที่ป่าวางบนกระดาษ เพราะกระดาษจะมีฝุ่นและความชื้นอยู่ในตัว ดังนั้นจึงทำให้วางที่ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือไม่ทำงานเลยก็ได้ ให้อารมณ์อันดีที่สุดทดสอบตามรูปที่ 2 และเวลาไป จงใกล้ปลายเข็มประมาณ 1-2 ซม. ตอนนี้หลอดนีออนที่แผ่นบรินก์ทดสอบจะกระพริบ โดยหลอดนีออนจะเป็นตัวบอกความแรงของไฟ

การนำไปใช้งาน

ถ้านำวงจรนี้ไปลงกล่องกล้องที่ใช้จะต้องเป็นกล่องพลาสติก สำหรับกล่องจะต้องมาตรฐานป้ายเข็มทั้งสี่ แต่ให้เข็มอยู่ในกล่องลึกเข้าไปประมาณ 5-10 มม. เพื่อบังกันคนจับ

AIR IONIZER 220V

วงจรเครื่องฟอกอากาศ 220 โวลท์

CODE 921

LEVEL 1

Air ionizers, that emit negative ions, are installed in air-conditioned areas to freshen the air by neutralizing the build-up of positive ions and by precipitating particulates such as smoke and dust.

Technical data

- Supply voltage : 220-240VAC.
- IC board dimension : 4.89×2.78 in.

How does it work

Alternating current of 220V (with the peak of $220 \times 1.41 = 310$ V) is feed into the circuit through R1 before entering a series of capacitors and diodes (see figure 1&2).

The voltage is then increased 26 times (310×26) before it reaches the metal pins via R2. This voltage (negative) is suitable for bleaching.

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.


Testing

Placing the circuit on plastic box. Do not put it on the paper since dust and moisture will lead to circuit malfunction. Bring the Neon board as near as possible (around 1-2 cm.) to the needles. If this circuit is normal the neon will start to flash accordingly.

Application

It is recommended to strictly use plastic box for this circuit. After boring 4 holes and put it in alignment with the 4 pins on the circuit. Please put the pins 5-10 mm. deep down the holes to prevent touching.

Figure 1. The Air Ionizer 220V Circuit

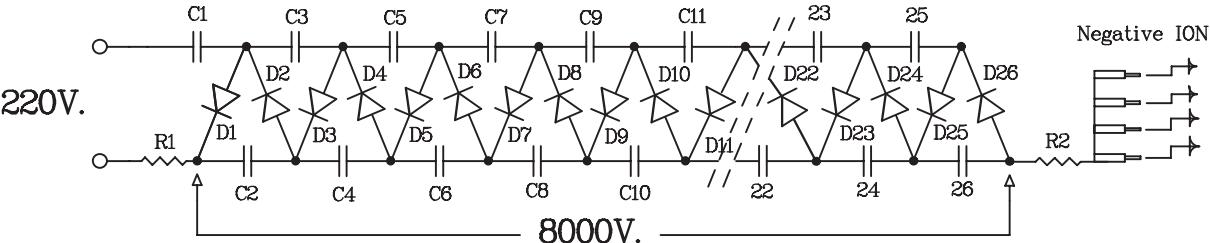

1-2 CM.

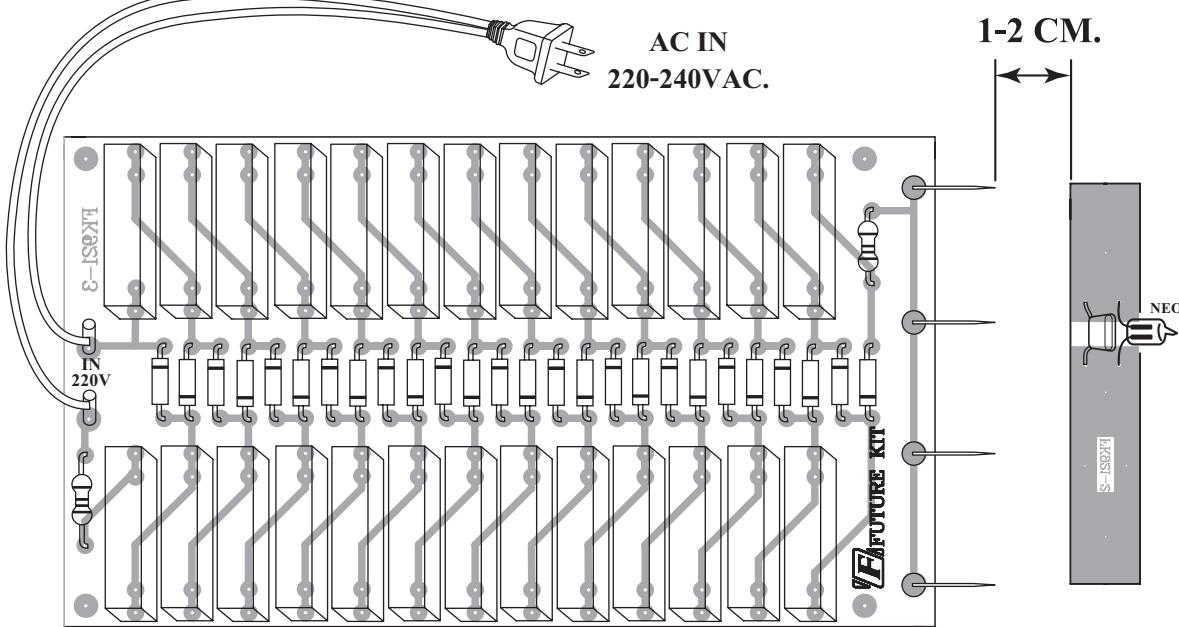


Figure 2. Circuit Assembling

NO.4

Figure 3. How to measuring


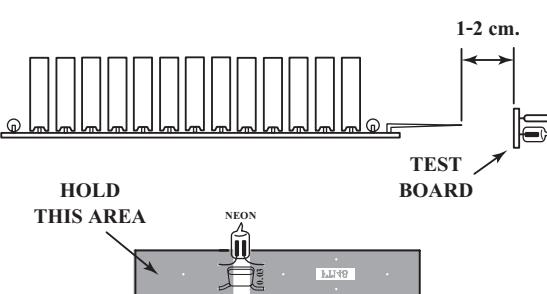


Figure 4. Installing the Components

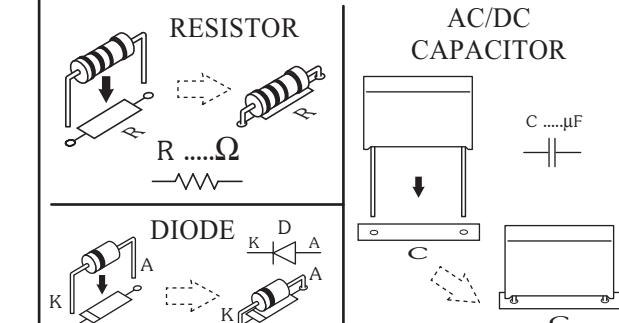

NOTE:

FUTURE BOX FB10 is suitable for this kit.